 


Ver. 2.1

ARDUINO – ZAČÍNÁME!	1
Lekce 1 Řízení LED tlačítkem	3
Lekce 2 Řízení LED PWMkou	5
Lekce 3 LED Tekoucí potok	7
Lekce 4 Interaktivní tekoucí LED světla	8
Lekce 5 Používání skaneru sběrnici I ² C.....	11
Lekce 6 I2C LCD displej	13
Lekce 7 Bzučák	17
Lekce 8 Otřesové čidlo	19
Lekce 9 Kvízový bzučák.....	21
Lekce 10 Sériový monitor	25
Lekce 11 Fotorezistor	27
Lekce 12 Ovládání zvuku pomocí světla	30
Lekce 13 Senzor plamene.....	32
Lekce 14 Voltmetr	33
Lekce 15 Zvukový senzor	35
Lekce 16 Senzor hladiny vody	37
Lekce 17 Teplotní čidlo LM-35.....	38
Lekce 18 Sedmisegmentový displej.....	40
Lekce 19 Stopky - 4-místný sedmisegmentový displej	44
Lekce 20 8x8 LED matice	50
Lekce 21 RGB LED	53
Lekce 22 Řízení sedmisegmentového displeje s 74HC595	55
Lekce 23 Hodiny reálného času	57
Lekce 24 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu DHT11	60
Lekce 25 Modul relé	62
Lekce 26 Krokový motor.....	64
Lekce 27 Servo.....	66
Lekce 28 Joystick PS2	68
Lekce 29 Infračervený přijímač	70
Lekce 30 RFID vstupní ochranný systém	72
Lekce 31 Vstupní ochranný systém s heslem	76

ARDUINO – ZAČÍNÁME!



Tento článek popisuje, jak připojit Tvoje Arduino k počítači a nahrát první projekt (sketch).

1. Příprav si Arduino a USB kabel

V tomto tutoriálu předpokládáme, že používáš Arduino Uno, Mega 2560. Dále budeš potřebovat standardní USB kabel (A plug to B plug).



2. Stáhni si prostředí Arduino

Stáhni si poslední verzi programu z <https://arduino.cc/en/Main/Software>.

Jakmile se stahování dokončí, rozbal stažený soubor. Dej si pozor, abys zachoval strukturu souborů ve složce. Dvojklikem soubor otevři. Ve složce by mělo být několik souborů a podsložek.

3. Zapoj desku

Arduino Uno či Mega mohou být napájeny z USB nebo z externího zdroje. Připoj desku Arduino ke svému počítači použitím USB kabelu. LED na zdroji (označená PWR) by se měla rozsvítit.

4. Nainstaluj ovladače

Instalace ovladačů probíhá zároveň s instalací programu Arduino IDE a není již potřeba žádné ovladače dodatečně instalovat.

5. Spuštění aplikaci Arduino


Dvojklikem otevři aplikaci Arduino.

Otevři LED blink example sketch (ukázkový příklad): File > Examples > 1.Basics > Blink.

 7. Vyber svoji desku

Vyber v menu Tools > Board (nástroje > deska) druh svého Arduino zařízení.

Vyber v menu Tools > Port (nástroje > port) port svého Arduino zařízení.



9. Nahraj program

Ted' jednoduše klikni na tlačítko „Upload“ v prostředí programu. Počkej několik sekund – měl bys vidět blikat RX a TX LED diody na desce. Pokud je nahrávání dokončeno, zobrazí se na status baru zpráva „Done uploading“-nahrávání dokončeno.

Několik sekund potom, co se dokončí nahrávání, bys měl vidět LED piny 13(L) na desce blikat. Pokud blikají, gratulujeme! Tvoje Arduino funguje správně.

Lekce 1 Řízení LED tlačítkem

Úvod

V tomto experiment se dozvíš, jak zapnout / vypnout LED pomocí I/O portu a tlačítka. "I/O port" odkazuje na výstupní a vstupní port. Zde je použit vstupní port Arduino Uno k tomu, aby přečetl výstup z externího zařízení. Vzhledem k tomu, že samostatná deska je vybavena LED (a připojena do pinu 13), můžeš tuto LED použít pro pohodlnější provedení experimentu.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Tlačítko
- Odpor (10kΩ)
- Breadboard vodiče
- Breadboard



Princip

Tlačítka jsou běžnou součástí a slouží k ovládání elektronických zařízení. Jsou obvykle používána jako přepínače pro připojení nebo odpojení obvodů. Tlačítka se vyrábí v různých tvarech a velikostech, avšak zde jsme použili 12 mm tlačítko, viz následující obrázky. Piny, na které ukazují šipky stejné barvy, jsou propojeny.


Při stisknutí tlačítka se piny, na které ukazují modré šipky, připojí na piny označené červenou šipkou.

Obecně platí, že tlačítko je přímo napojeno na LED za účelem zapnutí a vypnutí LED. Toto spojení je relativně jednoduché. Někdy se ale LED rozsvítí automaticky, bez stisknutí tlačítka. To může být způsobeno různým typem rušení. Aby se zabránilo těmto vnějším zásahům, je použit pull-down rezistor pro připojení 1K–10KΩ odporu mezi tlačítkem, portem a GND. Toto se využívá k ničení vnějších zásahů, zatímco je připojeno GND tak dlouho, dokud je tlačítko vypnuté.

Toto připojení obvodu je široce používáno v řadě obvodů a elektronických zařízení. Například, pokud stiskneš jakékoli tlačítko na svém telefonu, rozsvítí se Ti podsvícení.

  

Krok 1: Vytvoř obvod

 

Kód

```
// Řízení LEDky tlačítkem
// Zapíná a vypíná LEDku když stiskneš tlačítko
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
/*//////////////////////////////////////////*/

const int keyPin = 12;    // číslo pinu tlačítka
const int ledPin = 13;    // číslo pinu LEDky

void setup() {
    // nastavení pinu tlačítka jako vstupu
    pinMode(keyPin,INPUT);
    // nastavení pinu LEDky jako výstupu
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
}

void loop() {
    // přečíst stav hodnoty pinu tlačítka
    // a zkontrolovat, jestli je tlačítko
    // stisknuté
    // pokud ano, stav pinu bude HIGH
    if(digitalRead(keyPin) == HIGH ) {
        digitalWrite(ledPin,HIGH);    // zapnout LEDku
    } else {
        digitalWrite(ledPin,LOW);    // vypnout LEDku
    }
}
```

Nyní stiskni tlačítko a LED na Arduino se rozsvítí.

Lekce 2 Řízení LED PWMkou

Úvod

Pojďme zkusit v této lekci něco trochu jednoduššího – postupně budeme měnit jas LEDky pomocí kódů. Vzhledem k tomu, že pulzující světlo vypadá jako dýchání, dali jsme mu magické jméno – dýchající LEDka. Dosáhneme tohoto efektu pomocí pulzně šířkové modulace (PWM)

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- Breadboard vodiče
- 1x LED
- Odpor (220Ω)
- USB kabel

Princip

Pulzně šířková modulace neboli PWM (Pulse Width Modulation) je diskretní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového signálu. Jako dvouhodnotová veličina může být použito např. napětí. Signál je přenášen pomocí střídavy. Vzhledem ke svým vlastnostem je pulzně šířková modulace často využívána ve výkonové elektronice pro řízení velikosti napětí.


Přenosový signál, který nese informaci o přenášené hodnotě, může nabývat hodnot zapnuto/vypnuto tj. log.1/log.0 (5V a 0V v našem případě). Hodnota přenášeného signálu je v přenosu "zakódována" jako poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto. Tomuto poměru se říká střída. Cyklu, kdy dojde k přenosu jedné střídavy, se říká perioda. Omezením pro PWM je to, že přenos informace je vždy omezen na relativní vyjádření a to 0 - 100 %. To znamená, že musí být znám poměr mezi skutečnou hodnotou a procentuálním vyjádřením. Časové hodnoty střídavy se pohybují v sekundách, v milisekundách pro přesnější řízení. Perioda je vždy součtem doby zapnuto a vypnuto.

Musíš zopakovat periodu dostatečně rychle s LED, aby nebylo vidět, že LEDka bliká, ale trvale svítí.


Z oscilogramu je patrné, že amplituda napětí výstupu je 5V. Skutečné výstupní napětí je pouze 3.75V pomocí PWM, protože 5V trvá pouze 75% střídavy (duty cycle).

Tři základní parametry PWM:

1. Střída (duty cycle) je poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto.
2. Perioda je součtem doby zapnuto a vypnuto.
3. Amplituda napětí je zde 0V-5V.

 

Krok 1: Vytvoř obvod

 

Kód

```
// Řízení LEDky PWMkou
// LEDka se bude pomalu rozsvěcovat a pomalu zhasínat, opakovaně
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
//*/**/*
const int ledPin = 9; // číslo pinu LEDky

void setup () {
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // nastavení pinu LEDky jako výstupu
}

void loop() {
    for (int a=0; a<=255;a++) { // smyčka od 0 do 255
        analogWrite(ledPin, a); // nastavit jas pinu LEDky:
        delay(8); // počkat 8 ms
    }
    for (int a=255; a>=0;a--) { // smyčka od 255 do 0
        analogWrite(ledPin, a); // nastavit jas pinu LEDky:
        delay(8); // počkat 8 ms
    }
    delay(800); // počkat 800 ms
}
```

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Tady bys měl vidět, jak se LEDka stává jasnější a tmavší, a tak pořád dokola.

Lekce 3 LED Tekoucí potok

Úvod

V této lekci uděláme jednoduchý, ale zajímavý experiment – pomocí LED vytvoříme tekoucí LED světla. Jak název napovídá, tato plynulá světla jsou tvořena osmi LED v řadě, která se postupně rozsvítí a tmavnou jeden po druhém, stejně jako tekoucí voda.

Komponenty



- Arduino
- Breadboard
- Breadboard vodiče
- 8x LED
- 8x Odpor (220Ω)
- USB kabel

Princip

Princip tohoto experimentu je jednoduchý – zapnout osm LED za sebou.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

  


- Breadboard
- 8x LED
- 8x Odpor (220Ω)
- Potentiometer
- USB kabel
- Breadboard vodiče

Princip

Princip je poměrně jednoduchý. Zapne se 8 LEDek podle pořadí. A pak se změní časový interval zapnutí a vypnutí LED pomocí nastavení potenciometru.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Interaktivní LED tekoucí potok
// Zde bys měl vidět osm LEDek, které se budou rozsvěcovat jedna po druhé.
// Nastav potenciometr a uvidíš, že se interval rozsvěcování LEDek změnil.
// Email:support@sunfounder.com
// Web:www.sunfounder.com
/*\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ */

int ledNum = 8; // počet LEDek
byte ledPin[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // vytvoříme pole pro LED piny
int ledDelay; // pauza mezi změnami
int direction = 1;
int currentLED = 0;
unsigned long changeTime;
int potPin = A0; // nastavení pinu potenciometru jako vstupu

void setup() {
    for (int x = 0; x < ledNum; x++) {
        // nastavení pinu od 2 do 9 LEDky jako výstupu
        pinMode(ledPin[x], OUTPUT);
    }
    changeTime = millis();
}

void loop() {
    ledDelay = analogRead(potPin); // přečíst hodnotu pinu
    potenciometru
    // tedy se změní interval po nastavení potenciometru
    if ((millis() - changeTime) > ledDelay) {
        changeLED();
        changeTime = millis();
    }
}

void changeLED() {
    for (int x=0; x < ledNum; x++) {
        // vypnout všechny LEDky
        digitalWrite(ledPin[x], LOW);
    }
    // zapnout tuto LEDku
    digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH);
    currentLED += direction;
    // změnit směr, pokud jsme dosáhli konce
    if (currentLED == ledNum-1) {
        direction = -1;
    }
    if (currentLED == 0) {
        direction = 1;
    }
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl vidět osm LED světél, která se rozzáří jedno po druhém, podle pořadí. Nastav potenciometr a přijdeš na to, že časový interval zapnutí a vypnutí LEDek se změní.

Lekce 5 Používání skeneru sběrnicí I²C

Úvod

Dozvěděli jsme se od našeho zákazníka, že existují převodníky, který mají jinou I2C adresu, než popisujeme v další lekci (prý dostal převodník s adresou 0x3F, což se samozřejmě může stát). Tak jsme se rozhodli přidat tuhle lekci a naučit Tě skenovat adresy na sběrnici I2C.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- I²C zařízení (I2C LCD displej nebo Hodiny reálného času)
- Breadboard vodiče

Princip

Každé zařízení s I2C sběrnicí má adresu I2C, kterou používá k přijímání příkazů nebo odesílání zpráv. Bohužel je to jedna z oblastí, kde dokumentace často chybí. Tak se pojďme podívat a najít adresu na příkladu I2C převodníku pro LCD displej.

Tento velmi jednoduchý sketch skenuje sběrnici I2C pro zařízení. Pokud je zařízení nalezeno, je hlášeno v sériovém monitoru Arduino.

Sketch zobrazuje 7-bitové adresy nalezených zařízení jako hexadecimální hodnoty. Tato hodnota může být použita pro funkci "Wire.begin", která používá 7-bitovou adresu. Každé nalezené zařízení na sběrnici I2C je hlášeno. Zapojovat a odpojovat I2C zařízení můžeš za běhu aplikace.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Spojení mezi I2C LCD1602 a Arduino:

I2C LCD1602	Arduino Uno	Arduino Mega
GND	GND	GND
VCC	5V	5V
SDA	A4	20
SCL	A5	21



fritzing

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

[illegible]

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys na svém displeji měl vidět zařízení na sběrnici I2C s adresou.

```

/dev/cu.wchusb
Skenování...
I2C zařízení nalezeno na adrese 0x27 !
Hotovo

Skenování...
I2C zařízení nalezeno na adrese 0x27 !
Hotovo


Skenování...
I2C zařízení nalezeno na adrese 0x27 !
Hotovo
  
```

Lekce 6 I2C LCD displej

Úvod

Jak jistě všichni víme, LCD a další obrazovky výrazně obohacují naši interakci s přístroji, avšak mají i jednu nevýhodu. Pokud jsou připojeny ke kontroleru, bude obsazeno několik IO portů, kterých je omezený počet. A právě z těchto důvodů byl vyvinut převodník se I2C sběrnici pro 1602 a 2004 LCD displej, který daný problém vyřešil.

I²C (anglicky Inter-Integrated Circuit, čteme I-squared-C, nesprávně I-two-C) je multi-masterová počítačová sériová sběrnice vyvinutá firmou Philips, která je používána k připojování nízkorychlostních periférií k základní desce, mikrokontroleru, aj. Praktická identická sběrnice se skrývá i pod zkratkou TWI (Two Wire Interface - dvoudrátové rozhraní), kterou používá firma Atmel a další výrobci, namísto chráněné značky I2C. Modrý potenciometr na převodníku se používá k nastavení podsvícení. I²C používá pouze dva obousměrné kanály - datový kanál SDA a hodinový signál SCL s pull-up rezistory. Používá se napětí +5 V nebo +3,3 V, povoleny jsou však i systémy s jiným napětím.

 

Komponenty

- Arduino
- LCD displej
- USB kabel
- Kabely Dupont samec-samice

Princip

V tomto pokuse necháme I2C LCD1602 displej zobrazit "Laskarduino" a "Zdravim bastlire!" pomocí programování.


Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod


Spojení mezi I2C LCD1602 a Arduino:

I2C LCD1602	Arduino Uno	Arduino Mega
GND	GND	GND
VCC	5V	5V
SDA	A4	20
SCL	A5	21

 Poznámka: Vedení I2C LCD1602 bude stejné ve všech následujících lekcích.




fritzing

 

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys na svém displeji měl vidět "Laskarduino" a "Zdravim bastlire!".

 Pokud na displeji nic nevidíš, zkontroluj nastavení odporového trimru pro řízení kontrastu na převodníku. Může se stát, že je nastavený na minimum a tudíž na displeji není nic vidět. Otáčením si nastav správný kontrast, tak aby byl nápis na displeji co nejlépe čitelný.



Lekce 7 Bzučák

Úvod

Bzučák můžeš využít kdykoli, pokud budeš chtít použít nějaký zvuk.

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- USB kabel
- Aktivní bzučák
- Breadboard vodiče


Princip

Jedná se o elektrický bzučák s integrovanou strukturou, a proto jsou bzučáky, jež jsou napájeny stejnosměrným napětím, hojně využívány v počítačích, tiskárnách, kopírákách, alarmech, elektrických hračkách, automobilových elektronických zařízeních, telefonech, časovačích a jiných elektronických výrobcích s hlasovým zařízením. Bzučáky můžeme rozdělit na aktivní nebo pasivní (viz následující obrázek). Otoč kolíčky obou bzučáků lícem nahoru - ten se zelenou kulatou destičkou je pasivní, zatímco ten zalitý černým lepidlem (polymerem) je bzučák aktivní.



Aktivní bzučák má v sobě zabudovaný oscilační zdroj, takže bude vydávat zvuky, pokud bude pod proudem. Pasivní bzučák ale takový zdroj nemá, proto při použití stejnosměrného napětí pípat nebude – místo toho je potřeba použít čtvercové vlny s frekvencí mezi 2K a 5K. Aktivní bzučák bývá často nákladnější a to právě z důvodu několika zabudovaných oscilátorů. V následujícím pokusu použijeme aktivní bzučák.

Krok 1: Vytvoř obvod

 

Kód

```
// Bzučák  
// Bzučák můžeš využít kdykoli, pokud budeš chtít použít nějaký zvuk.  
// Email:podpora@laskakit.cz  
// Web:laskakit.cz  
/*\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ */  
  
int buzzer = 12; // číslo pinu bzučáku  
void setup() {  
    pinMode(buzzer,OUTPUT); // nastavení pinu bzučáku jako výstupu  
}  
void loop() {  
    unsigned char i;  
    while(1) {  
        // generace frekvence  
        for(i=0;i<80;i++) {  
            digitalWrite(buzzer,HIGH);  
            delay(1); // počkat 1ms  
            digitalWrite(buzzer,LOW);  
            delay(1); // počkat 1ms  
        }  
        //generace jiné frekvence  
        for(i=0;i<100;i++) {  
            digitalWrite(buzzer,HIGH);  
            delay(2); // počkat 2ms  
            digitalWrite(buzzer,LOW);  
            delay(2); // počkat 2ms  
        }  
    }  
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl slyšet, jak bzučák vytváří zvuky.

Lekce 8 Otřesové čidlo

Úvod


Jde o kulový spínač s kovovou kuličkou uvnitř. Používá se k detekci malého úhlu sklonu.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Otřesové čidlo
- Breadboard vodiče


Princip

Princip je velice jednoduchý. Je-li spínač nakloněn v určitém úhlu, kulička uvnitř sjede dolů a dotkne se dvou kontaktů připojených ke vnějším kolíčkům. Tím propojí kontakty. Pokud zůstane kulička mimo kontakty, rozpojí je.

 

Krok 1: Vytvoř obvod

Schéma zapojení

 

Kód

```
// Otřesové čidlo  
// Zapíná a vypíná LEDku když nakloníš čidlo.  
// Email:podpora@laskakit.cz  
// Web:laskakit.cz  
/*\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ */  
  
const int ledPin = 13; // číslo pinu LEDky  
const int tiltPin = 2; // číslo pinu otřesového čidla  
  
void setup() {  
    pinMode(ledPin,OUTPUT); // nastavení pinu LEDky jako výstupu  
    pinMode(tiltPin,INPUT_PULLUP); // nastavení pinu otřesového čidla jako  
vstupu  
}  
  
void loop() {  
    int digitalVal = digitalRead(tiltPin); // přečíst stav hodnoty pinu otřesového  
čidla  
    delay(300); // počkat 300ms  
    if(HIGH == digitalVal) { // pokud není otřesové čidlo nakloněno  
        digitalWrite(ledPin,LOW); // vypnout LEDku  
    } else { // pokud je otřesové čidlo nakloněno  
        digitalWrite(ledPin,HIGH); // zapnout LEDku  
    }  
}
```

Pohněte čidlem a LED, jež je připevněna k pinu 13 na Arduino. Rozsvítí se.

Lekce 9 Kvízový bzučák

Úvod

Ve vědomostních soutěžích, především těch zábavních (např. soutěže v odpovídání na otázky), organizátoři často používají bzučákový systém k přesnému a spravedlivému určení čísla odpovídajícího. Nyní je systém schopný objektivně ilustrovat přesnost a spravedlivost soutěže, čímž dělá pořad zábavnější. V této lekci budeme používat tlačítka, bzučáky a LED a vytvoříme kvízový bzučák.

Komponenty



- Arduino
- USB kabel
- 4 Tlačítka
- 4x LED
- 4x Odpor (220Ω)
- Aktivní bzučák
- Breadboard vodiče
- Breadboard

Princip

Tlačítka 1, 2 a 3 slouží k odpovídání a tlačítkem 4 se resetuje. Pokud se nejprve zmáčkne tlačítko 1, bzučák pípne, odpovídající LED se rozsvítí a všechny další LED zhasnou. Chceme-li začít další kolo, jednoduše zmáčkeme tlačítko 4.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

  


```

        while(digitalRead(button4));
    }
    // pokud bylo tlačítko 2 stisknuto jako první
    if(b2State == 0) {
        flag = 0;
        digitalWrite(LED4, LOW);
        Alarm();
        digitalWrite(LED1, LOW);
        digitalWrite(LED2, HIGH);
        digitalWrite(LED3, LOW);
        while(digitalRead(button4));
    }
    // pokud bylo tlačítko 3 stisknuto jako první
    if(b3State == 0) {
        flag = 0;
        digitalWrite(LED4, LOW);
        Alarm();
        digitalWrite(LED1, LOW);
        digitalWrite(LED2, LOW);
        digitalWrite(LED3, HIGH);
        while(digitalRead(button4));
    }
}


// zvuk bzučáku
void Alarm() {
    for(int i=0;i<300;i++){
        digitalWrite(buzzerPin,HIGH); // zapnout bzučák
        delay(1); // pauza nastaví frekvenci
        digitalWrite(buzzerPin,LOW); // vypnout bzučák
        delay(1); // pauza nastaví frekvenci
    }
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

 Nyní nejprve zmáčkní tlačítko 4. Pokud prvně zmáčkneš tlačítko 1, rozsvítí se odpovídající LED a pípne bzučák. Poté opět zmáčkní tlačítko 4 k resetování, než začneš s dalšími tlačítky.



Lekce 10 Sériový monitor

Úvod

V této lekci se naučíme, jak zapnout a vypnout LED pomocí počítače a seriového monitoru. Sériový monitor se používá ke komunikaci mezi Arduino deskou a počítačem nebo jinými přístroji. Jedná se o zabudovaný software v Arduino prostředí a otevře se kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu. Můžeš posílat a získávat data pomocí sériového portu na Arduino desce a ovládat desku pomocí klávesnice. V této lekci používáme 3 LED, a proto můžeš vložit červenou, zelenou a žlutou barvu na sériový monitor v IDE. Odpovídající LED na Arduino se tímto rozsvítí.

Komponenty


- Arduino
- Breadboard
- 3x LED
- 3x Odpor (220Ω)
- Breadboard vodiče
- USB kabel



Princip

Zde slouží sériový monitor jako přestupní stanice pro komunikaci mezi tvým počítačem a Arduino. Nejprve převede počítač data do sériového monitoru a ta jsou poté přečtena pomocí Arduino Uno (nebo Mega). Poté provede Uno další operace.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

  

Pomocí tohoto okénka můžeš posílat data z počítače do Arduino, ale také přijímat data a zobrazit si je na obrazovce. Když okno otevřeš, objeví se “Vlož prosím jakoukoli LED barvu.” Zde můžeš vložit barvu. Když vložíš červenou, zelenou nebo žlutou, klikni na Poslat a odpovídající LED se rozsvítí. Pokud ale přidáš jinou barvu, nerozsvítí se žádná LED. Například, pokud přidáš červenou, rozsvítí se červené LED.

Nezapomeň v pravém dolním rohu změnit posílání znaků ukončení řádky, jinak ti příklad nebude fungovat!

Chybný konec řádky ▾

115200 baudů ▾

Vymazat výstup

Správné nastavení je Chybný konec řádky:

Lekce 11 Fotorezistor

Úvod

Fotorezistor či photocell je světlem ovládaný proměnný odpor. Odpor fotorezistoru se snižuje s rostoucí intenzitou dopadajícího světla; jinými slovy, je fotovodivý. Fotorezistor můžeme využít pro na světlo citlivé detektory, jež se aktivují světlem či tmou.

Komponenty


- Arduino
- USB kabel
- Fotorezistor
- Odpor (10KΩ)
- 8x LED
- 8x Odpor (220Ω)
- Breadboard vodiče
- Breadboard

Princip


Odpor ve fotorezistoru se mění na základě intenzity dopadajícího světla. Když se intenzita tohoto světla zvýší, odpor se sníží a naopak. V tomto experimentu použijeme 8 LED. Čím větší bude intenzita světla, tím více LED se rozsvítí. Až dosáhneme určité intenzity světla, rozsvítí se všechny LED. V případě žádného světla se nerozsvítí nic.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

 

Lekce 12 Ovládání zvuku pomocí světla

Úvod

Už ses naučil, jak pracovat s fotorezistorem a nyní se dozvíš, jak ovládat bzučák pomocí fotorezistoru tak, aby pípal v různých frekvencích.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Fotorezistor
- Aktivní bzučák
- 1x Odpor (10K Ω)
- Breadboard vodiče
- Breadboard


Princip

Když nasvítíte fotorezistor a intenzita dopadajícího světla bude vyšší, odpor fotorezistoru se sníží; a naopak. V tomto pokusu je výstup fotorezistoru vyslán do pinu A0 na Arduino a poté zpracován ADC na desce, kde vytvoří digitální signál. Tento signál používáme jako parametr funkce `delay()` v kódu, než se ozve bzučák. Pokud je dopadající světlo silné, je výsledná hodnota vyšší, což znamená, že bude bzučák pípat pomalu; je-li světlo slabé, výsledná hodnota je nižší a bzučák bude pípat rychleji.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Schéma zapojení

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Ovládání zvuku pomocí světla
// Pokud dáš fotorezistor do tmavého prostředí, bzučák bude intenzivně pípat.
// Pokud dáš fotorezistor do světlého prostředí, bzučák bude pípat pomalu.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
/*\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\*/

const int photocellPin = A0;           // číslo pinu fotorezistoru
int sensorValue = 0;                   // přečteny hodnoty z čidla
const int buzzerPin = 9;               // číslo pinu bzučáku

void setup() {
    pinMode(buzzerPin, OUTPUT);        // nastavení pinů bzučáku jako výstupu
}
void loop() {
    sensorValue = analogRead(photocellPin); // přečíst hodnotu pinu A0
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);        // zapnout bzučák
    delay(sensorValue);                   // pauza nastaví frekvenci
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);         // vypnout bzučák
    delay(sensorValue);                   // pauza nastaví frekvenci
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Pokud postavíte fotorezistor do tmy, bude bzučák pípat rychle; vystavíte-li fotorezistor světlu, bude pípat pomalu.

Lekce 13 Senzor plamene

Úvod

Senzor plamene funguje tak, že zachytí infračervené světlo z plamene. Může být využit k detekci a varování před požárem.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Senzor plamene
- Breadboard vodiče




Princip

Existuje několik typů senzoru plamene. V tomto experimentu budeme využívat infračervené čidlo plamene, které dokáže rozpoznat infračervené světlo o vlnové délce od 700nm do 1000nm. Infračervená sonda převede změny vnějšího infračerveného světla do současných změn. Poté převede analogovou kvantitu do digitální kvantity. Kratší kolík senzoru je katoda a ten druhý je anoda. Spoj katodu s 5V pinem a anodu s rezistorem; připoj druhý konec rezistoru ke GND, připoj jeden konec propojovacího vodiče na anodu, druhý konec k analogovému pinu, viz níže.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 


Princip

V tomto experimentu využijeme potenciometr k dělení napětí. Vzhledem k tomu, že Arduino umí číst pouze digitální signály, ale na výstupech posuvných pinů potenciometru je analogový signál, musíme převést tento analogový signál do digitálního s analogově-digitálním konvertorem (ADC). Naštěstí Arduino samo o sobě je dodáváno s 10-bitovým ADC, které můžeme použít k provedení této konverze.

Poté se zobrazí toto napětí na LCD displeji.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Voltmetr
// Nastav potenciometr a uvidíš, že napětí zobrazené na displeji I2C LCD1602 se změnilo
// odpovídajícím způsobem.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****/*

// připoj knihovny
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);           // nastavit adresu displeje na 0x27 pro 1602
displej
float val = 0;
int volt = A0;                             // číslo pinu pro měření napětí

void setup() {
    Serial.begin(9600);                     // spustit sériový monitor na 9600 bps
    lcd.init();                             // inicializace lcd
    lcd.backlight();                         // zapnout podsvícení
    lcd.setCursor(5,0);                     // nastavení kurzoru na sloupec 5, řádek 0
    lcd.print("Napeti:");                  // zobrazit "Napeti:" na displeji
}

void loop() {
    val = analogRead(volt);                 // přečíst hodnotu pinu A0
    val = val/1024*5.0;                     // konvertování hodnoty pinu do napětí
    Serial.print(val);                      // tisknout napětí do sériového monitoru
    Serial.println("V");                    // tisknout "V" do sériového monitoru a přejít na
    nový řádek (ln)
    lcd.setCursor(6,1);                     // nastavení kurzoru na sloupec 6, řádek 1
    lcd.print(val);                          // zobrazit napětí na LCD
    lcd.print("V");                         // zobrazit "V" na LCD
    delay(300);                             // počkat 300 ms
}
```

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekcí 6.

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní otoč potenciometr a uvidíš na LCD displeji napětí pinů A0 na Arduino. Toto napětí bude odpovídat změně provedené potenciometrem.

Lekce 15 Zvukový senzor

Úvod


Modul mikrofonu má dva výstupy:

A0: Analogový výstup, který se používá pro výstup napěťových signálů z mikrofonu v reálném čase.


DO: Dosáhne-li intenzita zvuku určité prahové hodnoty (nastavena pomocí potenciometru), bude na výstupu snímače vysoké nebo nízké úrovně.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- Zvukový senzor
- Breadboard vodiče



Princip

 

Mikrofon umí konvertovat audio signál na elektrický signál (analogový), pak převést analogový signál na digitální hodnotu s pomocí ADC, přenést ji na kontrolér a zpracovat. Podívej se na následující obrázek, je na něm schematicky zobrazen modul mikrofonu.

LM393 je komparátor napětí. Pokud je napětí na pinu 3 vyšší, než je invertující pin 2, výstupní pin 1 bude log. 1. V opačném případě log. 0. Za prvé - nastav potenciometr, aby napětí na pinu 2 LM393 bylo méně než 5V. Pokud neslyšíš žádný zvuk, odpor mikrofonu je velmi velký. Napětí na pinu 3 LM393 je blízko k napájecímu napětí (5V). Na pinu DO je log.1 a LEDka svítí. Pokud slyšíš hluk, odpor mikrofonu klesne, pin DO modulu bude mít log.0 a LEDka se vypne.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Voice Sensor	Arduino
A0	A0
G	GND
+	3,3V
DO	8



Kód

```
// Zvukový senzor
// Hladinu intenzity zvuku můžeš vidět na Sériovém monitoru.
// Pokud dosáhne hlasitost určité hodnoty, LEDka na Arduino se rozsvítí.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */****/*
const int ledPin = 13; // číslo pinu LEDky (integrovaná LED)
const int soundPin = A0; // číslo pinu zvukového senzoru

void setup() {
    pinMode(ledPin,OUTPUT); // nastavení pinu LEDky jako výstupu
    Serial.begin(9600); // spustit sériový monitor na 9600 bps
}

void loop() {
    int value = analogRead(soundPin); // přečíst hodnotu pinu zvukového senzoru
    Serial.println(value); // tisknout hodnotu do sériového monitoru
    if(value > 25) { // jestli je hodnota > 25
        digitalWrite(ledPin,HIGH); // zapnout LEDku
        delay(2000); // počkat 2 ms
    } else {
        digitalWrite(ledPin,LOW); // vypnout LEDku
    }
}
```

Ted'ka, pokud budeš mluvit nebo řvát do mikrofonu, LEDky připojené k pinu 13 na Arduino se rozsvítí.

Lekce 16 Senzor hladiny vody

Úvod

V této lekci budeme používat snímač hladiny vody na měření hloubky vody. Výsledek zobrazíme na LCD displeji.

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- USB kabel
- Senzor hladiny vody
- 1x I2C LCD1602
- Breadboard vodiče




Princip


Senzor hladiny vody je modul, který může snímat hloubku vody, jejíž jádrová část je zesílený obvod, složený z tranzistoru a několika kabelů hřebenevého tvaru DSP. Při umístění do vody budou tyto kabely měnit svůj odpor s hloubkou vody a převádět hloubkový signál na elektrický signál. S ADC převodníkem na Arduino konvertujeme tento analogový signál do digitálního a můžeme poznat změny hloubky vody.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE Kód

lāskakit

```
// Senzor hladiny vody
// Pokud ponoříš senzor do vody, uvidíš na displeji hodnotu, která bude závislá na hloubce ponoření.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****/*

// připoj knihovny
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // nastavit adresu displeje na 0x27 pro 1602
displej
const int waterSensor = 0;
int waterValue = 0;

void setup() {
    lcd.init(); // inicializace lcd
    lcd.backlight(); // zapnout podsvícení
    lcd.setCursor(0,0); // nastavení kurzoru na sloupec 0, řádek 0
    lcd.print("   Objem vody   "); // zobrazit "Objem vody" na displeji
}

void loop() {
    int waterValue = analogRead(waterSensor); // přečíst hodnotu pinu senzoru hladiny
waterValue
    lcd.setCursor(6,1); // nastavení kurzoru na sloupec 6, řádek 1
    lcd.print(waterValue); // zobrazit hodnotu na lcd
    delay(300); // počkat 300 ms
    lcd.setCursor(0,1); // nastavení kurzoru na sloupec 0, řádek 1
    lcd.print("               "); // zobrazit 16 mezer na lcd (vymazat celý
řádek)
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Nyní, když se ponoří čidlo do vody


Lekce 17 Teplotní čidlo LM-35

Úvod

LM35 je integrovaný obvod, převodník teploty na napětí, s maximální nelinearitou $\pm 0,75^\circ\text{C}$ v rozsahu teplot - 55°C až 150°C . Často používaná varianta obvodu je zapouzdřena v malém plastovém pouzdře TO-92, ale existuje i verze ve větším plastovém pouzdře TO-220 a verze v kovovém pouzdře TO-46. Převodník se vyrábí i v provedení SMD pro montáž přímo na povrch plošného spoje (SMT).

Integrovaný obvod LM35 vyvinula americká společnost National Semiconductor. Je určen pro měření teploty ve stupních Celsia. Obvod má malý odběr proudu; napájecí proud je menší než 60 μA . Vzhledem k nízkému příkonu převodníku dochází jen k malému vlastnímu ohřevu součástky, což je důležité z hlediska přesnosti měření. Výstupní impedance je typicky 0,1 Ω a nelinearita typicky $\pm 0,25^\circ\text{C}$.

Napájecí napětí převodníku – pokud se pohybuje v rozsahu 4 V až 20 V – nemusí být stabilizované a převodník lze tudíž napájet přímo z baterie. V základním zapojení pro měření teploty je převodník připojen ke zdroji napětí, což může být např. 9V baterie, a na výstupu převodníku je voltmetr. Pokud se mají měřit kladné i záporné teploty, tak zapojení vychází o něco složitěji. LM35 se používá i jako převodník teplota/napětí pro Arduino.

 

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- USB kabel
- Teplotní čidlo LM35
- I2C LCD1602
- Breadboard vodiče


Princip

Protože převodní koeficient činí 10 mV/°C, objeví se např. při teplotě 150 °C na výstupu napětí převodníku napětí 1500 mV. Bude-li měřená teplota záporná, např. -40 °C, bude i výstupní napětí záporné (-400 mV). Vzorec výpočtu je následující:

$$V_{\text{out_LM35}}(T) = 10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T^{\circ}\text{C}$$

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE**Kód**

```
// Teplotní čidlo LM-35
// Čidlo zatím funguje nestabilně, teplota skáče. V příští verzi bude opraveno.
// Napěťový výstup čidla LM35 je lineárně závislý na teplotě. Při 0°C je 0V.
// Při zvětšení teploty na 1°C se napětí zvětší na 10 mV.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// ////////////////////////////////////////

#define lmPin A0 // číslo pinu LM35
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

float tem = 0;
long lmVal = 0;

void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
}

void loop() {
    lmVal = analogRead(lmPin); // přečíst hodnotu pinu lmPin
    tem = (lmVal * 0.0048828125 * 100); // Převédeme hodnotu do voltu
    (5/1024=0.0048828125) a pak mV // mV Převédeme do °C (z datasheetu LM35 Vout =
    10mV/°C × T)
    lcd.setCursor(5,0); // nastavení kurzoru na sloupec 5, řádek 0
    lcd.print("LM35"); // zobrazit "LM35"
    lcd.setCursor(0,1); // nastavení kurzoru na sloupec 0, řádek 1
    lcd.print("Teplota= "); // zobrazit "Tepl= "
    lcd.setCursor(5,1); // nastavení kurzoru na sloupec 5, řádek 1
    lcd.print(tem); // zobrazit teplotu
    lcd.print(char(223)); // zobrazit znak "°"
    lcd.print("C");
    delay(300); // počkat 300 ms
}
```

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekcí 6.

Krok 3: Zkompiluj kód**Krok 4: Nahraj sketch do Arduino**

Ted' uvidíš na displeji teplotu.

Lekce 18 Sedmisegmentový displej

Úvod

Sedmisegmentovka obsahuje sedm políček (segmentů), které je možné individuálně rozsvěcet a zhasínat. Jednotlivé segmenty mohou být zapnuty nebo vypnuty. Kombinací vypnutých a zapnutých segmentů můžeme docílit zobrazení arabských číslic, hexadecimálních číslic, případně i dalších písmen a znaků.

Komponenty

- Arduino
- Sedmisegmentový displej
- 8x Odpor (220Ω)
- USB kabel
- Breadboard vodiče
- Breadboard



Princip

Sedmisegmentový displej je nejpoužívanější případ segmentového displeje. Je vhodný pouze pro zobrazování číslic, maximálně hexadecimálních číslic a až f. Pro číslicový indikátor je minimální počet segmentů právě sedm. Jako ostatní segmentové displeje existují různé technologie zobrazení segmentů – LED, LCD, žárovková vlákna, dokonce i mechanické ovládání u největších displejů. Nejlevnější a nejpoužívanější z nich jsou sedmisegmentovky tvořené světelnými diodami. Ty se též vyrábějí sériově pro průmyslové použití, jsou ale i dostupné pro nadšence do elektroniky a dají se za sebou modulárně skládat do libovolně dlouhého displeje. Takový modul se familiérně nazývá sedmisegmentovka.


Diodové sedmisegmentovky mají relativně rychlou odezvu, přibližně 10 nanosekund, a spotřebu od 0,5 až 1 mA proudu na jeden segment u těch nejmenších (tzn. celá sedmisegmentovka 3,5–7 mA). Napětí anody je závislé na barvě – 1,5 až 2,5 V. Aby se ovládání diod zjednodušilo, mají diody navzájem propojené anody či katody.

Společná katoda (CC) a společná anoda (CA).

Rozdíl mezi těmito dvěma displeji, jak jejich název napovídá, spočívá v tom, že společná katoda má všechny katody 7-segmentů spojených dohromady a společná anoda má všechny anody 7-segmentů spojených dohromady.


Sedmisegmentový displej se společnou katodou

 Společná katoda (Common Cathode, CC) – V displeji se společnou katodou jsou všechny katody LED segmentů spojeny dohromady na log. 0. Jednotlivé segmenty (a-g) jsou osvětleny tak, že anoda segmentu je zapojena na log. 1 přes omezovací odpor.



Sedmisegmentový displej se společnou anodou

 Společná anoda (Common Anode, CA) – V displeji se společnou anodou jsou všechny anody LED segmentů spojeny dohromady na log. 1. Jednotlivé segmenty (a-g) jsou osvětleny tak, že katoda segmentu je zapojena na log. 0 přes omezovací odpor.




Ted je potřeba zjistit, jaký displej máš, CC nebo CA. Nejjednodušší způsob je při pomoci 3V baterie CR2032. Prostřední pin na displeji, je společná katoda nebo anoda. Zkus rychle se dotknout „+“ baterie do společného pinu a „-“ do pinu vedle. Svítí? Máš displej se společnou anodou. Nesvítí? Zkus otočit baterie a dotknout „-“ do společného pinu a „+“ do pinu vedle. Svítí? Máš displej se společnou katodou. Segmentem nesvítí, ai vteřina trvalého svícení diodu spálí. 3V z baterie je příliš moc pro červenou LED, s napětím 1.9-2V.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Tohle je příklad zapojení pro CC displej. U CA displeje zapoj společný pin na +5V místo GND.

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Sedmisegmentový displej
// Teď by jsi měl vidět cyklus sedmisegmentového displeje, od 1 po 0.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
/*\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ */

#define ON HIGH // Jestli máme CC (společná katoda) displej
#define ON LOW // Jestli máme CA (společná anoda) displej

const int a = 7; // a číslo pinu segmentu "a"
const int b = 6; // a číslo pinu segmentu "b"
const int c = 5; // a číslo pinu segmentu "c"
const int d = 11; // a číslo pinu segmentu "d"
const int e = 10; // a číslo pinu segmentu "e"
const int f = 8; // a číslo pinu segmentu "f"
const int g = 9; // a číslo pinu segmentu "g"
const int dp = 4; // a číslo pinu segmentu "dp"

void setup() {
    // nastavení pinu každého segmentu jako výstupu
    for(int thisPin = 4; thisPin <= 11; thisPin++) {
        pinMode(thisPin, OUTPUT);
    }
}

void loop() {
    digitalWrite(1); // zobrazit 1 na displeji
    delay(1000); // počkat 1000 ms (1s)
    digitalWrite(2); // zobrazit 2 na displeji
    delay(1000); // počkat 1000 ms (1s)
    digitalWrite(3); // zobrazit 3 na displeji
    delay(1000); // počkat 1000 ms (1s)
```

```

    digital_4();          // zobrazit 4 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_5();          // zobrazit 5 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_6();          // zobrazit 6 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_7();          // zobrazit 7 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_8();          // zobrazit 8 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_9();          // zobrazit 9 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
    digital_0();          // zobrazit 0 na displeji
    delay(1000);           // počkat 1000 ms (1s)
}

void digital_1() {          // zobrazit 1 na displeji
    // vypnout všechny segmenty
    clear();
    digitalWrite(c, ON);    // zapnout segment "c"
    digitalWrite(b, ON);    // zapnout segment "b"
}

void digital_2() {          // zobrazit 2 na displeji
    // vypnout všechny segmenty
    clear();
    digitalWrite(a, ON);    // zapnout segment "a"
    digitalWrite(b, ON);    // zapnout segment "b"
    digitalWrite(g, ON);    // zapnout segment "g"
    digitalWrite(e, ON);    // zapnout segment "e"
    digitalWrite(d, ON);    // zapnout segment "d"
}

void digital_3() {          // zobrazit 3 na displeji
    clear();
    digitalWrite(a, ON);
    digitalWrite(b, ON);
    digitalWrite(g, ON);
    digitalWrite(c, ON);
    digitalWrite(d, ON);
}

void digital_4() {          // zobrazit 4 na displeji
    clear();
    digitalWrite(f, ON);
    digitalWrite(g, ON);
    digitalWrite(b, ON);
    digitalWrite(c, ON);
}

void digital_5() {          // zobrazit 5 na displeji
    clear();
    digitalWrite(f, ON);
    digitalWrite(g, ON);
    digitalWrite(c, ON);
    digitalWrite(d, ON);
    digitalWrite(a, ON);
}

void digital_6() {          // zobrazit 6 na displeji
    clear();
    digitalWrite(a, ON);
    digitalWrite(f, ON);
    digitalWrite(e, ON);
    digitalWrite(d, ON);
    digitalWrite(c, ON);
    digitalWrite(g, ON);
}

void digital_7() {          // zobrazit 7 na displeji
    clear();
    digitalWrite(a, ON);
    digitalWrite(b, ON);
    digitalWrite(c, ON);
}

void digital_8() {          // zobrazit 8 na displeji
    clear();
    digitalWrite(a, ON);
    digitalWrite(f, ON);

```

```
        digitalWrite(e, ON);
        digitalWrite(d, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(b, ON);
    }
    void digital_9() {                // zobrazit 9 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(b, ON);
        digitalWrite(c, ON);
    }
    void digital_0() {                // zobrazit 0 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(e, ON);
        digitalWrite(d, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(b, ON);
    }
    void clear () {                    // vypnout všechny segmenty
        for(int thisPin = 4; thisPin <= 11; thisPin++) {
            digitalWrite(thisPin, !ON);
        }
    }
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl vidět na displeji blikat znaky od 0 do F, tam a zpět.

Lekce 19 Stopky - 4-místný sedmisegmentový displej

Úvod


V této lekci použijeme 4-místný sedmisegmentový displej pro vytvoření stopek.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- 4-místný sedmisegmentový displej
- Breadboard vodiče
- Breadboard
- 8x Odpor (220Ω)

Princip

Pokud je použit 7-segmentový LED displej a jestli se jedná o displej se společnou anodou, připoj anodový pin do zdroje. Pokud se jedná o displej se společnou katodou, připoj katodu do GND. Pokud se použije 4-místný 7-segmentový LED displej, pin "společná anoda nebo katoda" se používá pro kontrolu zobrazené číslce. Může být tedy zobrazena jenom jedna číslice. Nicméně, protože je to založeno na efektu Persistence of Vision, můžeme vidět čtyři 7-segmentové displeje a všechny budou zobrazovat nějaká čísla. Důvodem je, že elektronická rychlost skenování je příliš vysoká a my tedy nestihneme zaznamenat blikání.

 



Postup experimentu

Ted je potřeba zjistit, jaký displej máš, CC nebo CA. Postup je stejný jako v lekce 18.

Krok 1: Vytvoř obvod

Zapojení mezi 4x7 segment LED displej a Arduino viz níže:

4-místný sedmsegmentový displej	Arduino
a	2
b	3
c	4
d	5
e	6
f	7
g	8
p	9
D1	10
D2	11
D3	12
D4	13

  


```

clearLEDs(); // vypnout všechny segmenty
pickDigit(0); // rozsvítit displej d1
pickNumber(n%10); // získat a ukázat hodnotu tisíce
delay(del); // pauza 5ms

clearLEDs();
pickDigit(1); // rozsvítit displej d2
pickNumber(n%100/10); // získat a ukázat hodnotu sto
delay(del);

clearLEDs();
pickDigit(2); // rozsvítit displej d3
pickNumber((n%1000)/100); // získat a ukázat hodnotu deset
delay(del);

clearLEDs();
pickDigit(3); // rozsvítit displej d4
pickNumber((n/1000)); // získat a ukázat hodnotu do 9
delay(del);
}

void pickDigit(int x) { // vybrat displej
  // Tento 7 segmentový displej je CA (se společnou anodou) nebo CC (se společnou
  katodou)
  // Takže také pomocí digitalWrite nastavíme všechny anody na LOW (jestli displej
  je CA )
  // nebo na HIGH (jestli displej je CC) a celý displej vypneme
  digitalWrite(d1, OFF_DIGIT);
  digitalWrite(d2, OFF_DIGIT);
  digitalWrite(d3, OFF_DIGIT);
  digitalWrite(d4, OFF_DIGIT);

  switch(x){
    case 0:
      digitalWrite(d1, ON_DIGIT); // zapnout displej d1
      break;
    case 1:
      digitalWrite(d2, ON_DIGIT); // zapnout displej d2
      break;
    case 2:
      digitalWrite(d3, ON_DIGIT); // zapnout displej d3
      break;
    default:
      digitalWrite(d4, ON_DIGIT); // zapnout displej d4
      break;
  }
}
// Funkce je pro ovládání 7 segmentového displeje pro zobrazení čísel
// Zde "x" je číslo, které chceš zobrazit. Je to celé číslo od 0 do 9
void pickNumber(int x) {
  switch(x) {
    default:
      zero();
      break;
    case 1:
      one();
      break;
    case 2:
      two();
      break;
    case 3:
      three();
      break;
    case 4:
      four();
      break;
    case 5:
      five();
      break;
    case 6:
      six();
      break;
    case 7:

```

```
        seven();  
        break;  
    case 8:  
        eight();  
        break;  
    case 9:  
        nine();  
        break;  
    }  
}  
// vypnout všechny segmenty  
void clearLEDs() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(c, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(p, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 0 na displeji  
void zero() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(f, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 1 na displeji  
void one() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 2 na displeji  
void two() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 3 na displeji  
void three() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 4 na displeji  
void four() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 5 na displeji  
void five() {
```

```
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 6 na displeji
    void six() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, ON_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 7 na displeji
    void seven() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(g, OFF_NUMBER);
    }
    // zobrazit 8 na displeji
    void eight() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, ON_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 9 na displeji
    void nine() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }

    void add() {
        // přepnout LED
        count++;
        if(count == 10) {
            count = 0;
            n++;
            if(n == 10000) {
                n = 0;
            }
        }
    }
}
```

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekcí 6.

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní můžeš vidět číslo, které se zvyšuje o "jednu" za sekundu na displeji.

Lekce 20 8x8 LED matice


Úvod

Díky low-voltage scanning metodě mají maticové LED displeje své výhody, kterými jsou: úspora energie, dlouhá životnost, nízké náklady, vysoký jas, dlouhý vizuální dosah, nepromokavost, aj. Maticové LED displeje mohou uspokojit potřeby různých aplikací. I díky tomu mají širokou perspektivu rozvoje.

Provedeme experiment s LED maticí. Budeš si tedy moci vyzkoušet její kouzlo na vlastní kůži...

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- LED matice 8x8
- 8x Odpor (220Ω)
- Breadboard
- Breadboard vodiče



Princip

Vnější pohled na maticový LED displej:

Definice pinů:

Nejprve definuj číslování řádků a sloupců (pouze pro maticový LED displej, jehož číslo modelu končí BS).


Pin číslování odpovídá výše uvedenému řádku a sloupci:

Sloupec (COL)	1	2	3	4	5	6	7	8
č. pinu matice	13	3	4	10	6	11	15	16
Řádek (ROW)	1	2	3	4	5	6	7	8
č. pinu matice	9	14	8	12	1	7	2	5

Princip 8x8 maticového LED displeje:

8x8 LED matice se skládá z 64 LED a každá LEDka je umístěna na průsečíku řádku a sloupce. Když je elektrická úroveň určité řady vysoká a elektrická úroveň určitého sloupce nízká, pak se odpovídající LED rozsvítí. Chceš-li rozsvítit LED na prvním pokus, měl bys nastavit řádek 1 na vysokou úroveň (log. 1) a sloupec 1 na nízkou úroveň (log. 0). Pak se LED na prvním bodě rozsvítí. Chceš-li rozsvítit světlo LED na prvním řádku, měl bys nastavit řádek 1 na log. 1 a sloupce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) na log. 0. Pak se všechny LED diody na prvním řádku rozsvítí.


Základním principem při použití LED zobrazovačů je tzv. multiplikované vysvěcování, jehož podstata spočívá v zapojení LED do matic. Tato matice je tvořena anodovou a katodovou skupinou. Data tvořící snímek jsou postupně přiváděna na anody, kdy vždy jedna z katod je sepnuta. Postupným vysvícením všech dat na všech katodách dojde k vysvícení tzv. snímku. Princip je obdobný s funkcí obrazovky televize nebo monitoru. Snímková frekvence, tedy počet zobrazených snímků za sekundu, musí být tak vysoká, aby nepůsobila rušivě na lidské oko. V praxi se používají frekvence od stovek Hz do jednotek nebo desítek kHz.

 

Neustálé vysvěcování snímků je poměrně náročná záležitost, jejíž složitost stoupá s počtem prvků matice. Pro matici 8x8 bodů je zapotřebí 8 bitů pro řízení anodové a dalších 8 pro řízení katodové skupiny. Tímto je zařízení ovládání pouhých 64 bodů. Přírozeným řešením tohoto problému je využití jednočipového mikropočítače (například Arduino) s dostatečnou kapacitou vstupních a výstupních pinů a výpočetním výkonem.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// 8x8 LED matice
// Každý znak "LASKARDUINO" postupně blikne na displeji, jeden za druhým.
// Generuj svůj symbol zde http://embed.plnkr.co/3VUsekP3jC5xwSIQDVHx/preview
// Písma pro 8x8 maticový displej zde https://github.com/dhepper/font8x8
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****//

#define ROW_1 10 // pin matice 9
#define ROW_2 A1 // pin 14
#define ROW_3 2 // pin 8
#define ROW_4 13 // pin 12
#define ROW_5 9 // pin 1
#define ROW_6 3 // pin 7
#define ROW_7 8 // pin 2
#define ROW_8 5 // pin 5

#define COL_1 A0 // pin 13
#define COL_2 7 // pin 3
#define COL_3 6 // pin 4
#define COL_4 11 // pin 10
#define COL_5 4 // pin 6
#define COL_6 12 // pin 11
#define COL_7 A2 // pin 15
#define COL_8 A3 // pin 16
```

```

const byte rows[] = {
  ROW_1, ROW_2, ROW_3, ROW_4, ROW_5, ROW_6, ROW_7, ROW_8
};

// kódy každého znaku, zobrazeného na displeji
// jako Hexadecimal
byte l[] = { 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x46, 0x66, 0x7F, 0x00};
byte a[] = { 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x00};
byte s[] = { 0x1E, 0x33, 0x07, 0x0E, 0x38, 0x33, 0x1E, 0x00};
byte k[] = { 0x67, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00};
byte r[] = { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00};
byte d[] = { 0x1F, 0x36, 0x66, 0x66, 0x66, 0x36, 0x1F, 0x00};
byte u[] = { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x00};
byte i[] = { 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00};
byte n[] = { 0x63, 0x67, 0x6F, 0x7B, 0x73, 0x63, 0x63, 0x00};
byte o[] = { 0x1C, 0x36, 0x63, 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x00};
// jako binární
byte heart[] = {
  B00000000,
  B01100110,
  B11111111,
  B11111111,
  B01111110,
  B00111100,
  B00011000,
  B00000000};

float timeCount = 0;

void setup() {
  // nastavení pinů displeje jako výstupu
  for (byte i = 2; i <= 13; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);

  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Pauzu můžeš odstranit.
  // tím pádem bude displej jasnější.
  delay(2);
  timeCount += 1;
  if(timeCount < 100) {
    drawScreen(l);
  } else if (timeCount < 210) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 300) {
    drawScreen(a);
  } else if (timeCount < 410) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 500) {
    drawScreen(s);
  } else if (timeCount < 610) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 700) {
    drawScreen(k);
  } else if (timeCount < 810) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 900) {
    drawScreen(r);
  } else if (timeCount < 1010) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1100) {
    drawScreen(d);
  } else if (timeCount < 1210) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1300) {
    drawScreen(u);
  } else if (timeCount < 1410) {

```

```
        // nic neděláme -> pauza mezi znaky
    } else if (timeCount < 1500) {
        drawScreen(i);
    } else if (timeCount < 1610) {
        // nic neděláme -> pauza mezi znaky
    } else if (timeCount < 1700) {
        drawScreen(n);
    } else if (timeCount < 1810) {
        // nic neděláme -> pauza mezi znaky
    } else if (timeCount < 1900) {
        drawScreen(o);
    } else if (timeCount < 2010) {
        // nic neděláme -> pauza mezi znaky
    } else {
        // a zase od začátku...
        timeCount = 0;
    }
}

void drawScreen(byte buffer2[]){

    // zapínáme každý řádek v sérii
    for (byte i = 0; i < 8; i++) {
        setColumns(buffer2[i]); // nastav sloupce pro tento konkrétní řádek

        digitalWrite(rows[i], LOW);
        delay(2); // nastav na 50 až 100, chceš-li vidět multiplexní efekt!!!
        digitalWrite(rows[i], HIGH);
    }
}

void setColumns(byte b) {
    digitalWrite(COL_1, (b >> 0) & 0x01); // získat 1 bit: 10000000
    digitalWrite(COL_2, (b >> 1) & 0x01); // získat 2 bit: 01000000
    digitalWrite(COL_3, (b >> 2) & 0x01); // získat 3 bit: 00100000
    digitalWrite(COL_4, (b >> 3) & 0x01); // získat 4 bit: 00010000
    digitalWrite(COL_5, (b >> 4) & 0x01); // získat 5 bit: 00001000
    digitalWrite(COL_6, (b >> 5) & 0x01); // získat 6 bit: 00000100
    digitalWrite(COL_7, (b >> 6) & 0x01); // získat 7 bit: 00000010
    digitalWrite(COL_8, (b >> 7) & 0x01); // získat 8 bit: 00000001
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Zde bys měl vidět obrázek s písmenem "A".


Lekce 21 RGB LED

Úvod

RGB LED mohou vyzařovat různé barvy světla. Tři LED: červená, zelená a modrá jsou zabaleny do průhledného nebo poloprůhledného plastového pláště se čtyřmi kolíky. Ze třech základních barev: červená, zelená a modrá lze míchat a vytvářet všechny druhy barev podle jasu, takže si můžeš udělat RGB LED vyzařující barevné světlo.

Komponenty

 - Arduino (or ArduinoMega2560 board)
- USB kabel
- RGB LED modul
- Breadboard vodiče



Princip

V tomto experimentu budeme používat technologii PWM pro ovládání jasu RGB LED. Už jsme to popsali v lekci 2 tohoto kitu. Pokud je to pro Tebe nezbytné, zkontroluj si to.


Každá ze tří barevných kanálů: červená, zelená a modrá, má 255 stupňů jasu. Pokud ze tří základních barev jsou všechny 0, LED zhasne. Pokud jsou všechny 255, LED bude nejjasnější. Pokud do všech kolíků pustíme hodnoty mezi 0 a 255, RGB LED bude zobrazovat různé barvy.

RGB LED lze rozdělit na následující typy: společná anoda a společná katoda. V tomto experimentu budeme používat společnou katodu RGB LED.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

RGB LED module	Arduino
R	11
G	10
B	9
-	GND

 

fritzing

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// RGB LED
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
/*//////////////////////////////////////////*/

const int redPin   = 11;    // číslo pinu červené barvy
const int greenPin = 10;    // číslo pinu zelené barvy
const int bluePin  = 9;     // číslo pinu modré barvy

void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT);    // nastavení pinu redPin jako výstupu
  pinMode(greenPin, OUTPUT);  // nastavení pinu greenPin jako výstupu
  pinMode(bluePin, OUTPUT);   // nastavení pinu bluePin jako výstupu
}

void loop() {
  // Základní barvy:
  color(255, 0, 0); // zapnout červenou
  delay(1000);      // počkat 1s
  color(0, 255, 0); // zapnout zelenou
  delay(1000);      // počkat 1s
  color(0, 0, 255); // zapnout modrou
  delay(1000);      // počkat 1s
  // Mixované barvy:
  color(255, 0, 0); // červená
  delay(1000);
  color(237, 109, 0); // oranžová
  delay(1000);
  color(255, 215, 0); // žlutá
  delay(1000);
}
```

```
color(0,255,0);    // zelená
delay(1000);
color(0,0,255);    // modrá
delay(1000);
color(0,46,90);    // indigo
delay(1000);
color(128,0,128); // purpurová
delay(1000);
}
// generace barvy
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)
{
    analogWrite(redPin, red);
    analogWrite(bluePin, blue);
    analogWrite(greenPin, green);
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní můžeš vidět, že RGB LED bliká červeně, zeleně, modře, oranžově, žlutě, fialově, indigo atd.

Lekce 22 Řízení sedmisegmentového displeje s 74HC595


Úvod

V minulé lekci jsme si ukázali, jak řídit sedmisegmentové displeje s pomocí Arduino, bez speciálních obvodů. Další možností, jak řídit několik sedmisegmentových displejů pomocí Arduino, je použití posuvných registrů, které pracují pomocí sériového přenosu dat. Pro řízení použijeme osmibitové posuvné registry 74HC595.

Komponenty

- Arduino
- 8x Odpor (220Ω)
- Posuvný registr 74HC595
- Breadboard vodiče
- Breadboard
- USB kabel
- Sedmisegmentový LED displej

Princip

 

Co vůbec posuvný registr dělá? V zásadě je to soustava klopných obvodů, kterými se logická informace posouvá dále pomocí hodinového impulsu. K vysvětlení má posuvný regist celkem pro nás potřebné 3 vstupy (SER, SRCLK, SCLK) a celkem v našem případě 8 výstupů (Q0 – Q7). K ovládání 8 výstupů jsou zapotřebí pouze 3 piny na Arduino. Zapojíme tedy 74HC595 k Arduino a sedmsegmentovku k 74HC595.

74HC595 se skládá ze tří částí: posuvný registr, záchytný registr a třístavové výstupy. Převádí sériový vstup do paralelního výstupu, takže můžeš ušetřit IO porty Arduino. 74HC595 je široce používán k řízení např. segmentových displejů. Můžeme nastavit buď výstupní piny log.1, log.0 nebo stav vysoké impedance. Je možné zapojovat do kaskády několik 74HC595.

Piny 74HC595 a jejich funkce:

Q0-Q7: 8-bitové výstupy, které jsou schopné řídit 8 LED nebo 8 pinů sedmsegmentového displeje

Q7S: Serial data output pin, který slouží k propojení s dalším obvodem 74HC595

MR: Reset pin, aktivní na log.0; zapojíme ho na +5V

SH: Shift register clock input je určen pro hodinový signál

ST: Storage register clock input, na náběžné hraně, údaje v posuvném registru přesune do paměťového



OE: Output enable pin, aktivní na log.0; zapojíme ho na GND

Ds: Serial data input pin, sem se zapisují data

Zde se používá funkce `shiftout()`, která je dodávána s Arduino IDE. Jednoduše zadejte číslo mezi 0 a 255 a registr úložiště ho může převést na 8bitové binární číslo a paralelně jej vyvést. Toto ti umožní snadno ovládat 8 pinů sedmsegmentového displeje a vytvořit libovolné schéma.

Postup experimentu

  Krok 1: Vytvoř obvod (Zatím jen pro CC displej)



Princip


Obvod udržovacích hodin DS1302 obsahuje hodiny reálného času, kalendář a 31B statickou paměť RAM. Zařízení komunikuje s mikroprocesorem přes jednoduché sériové rozhraní. Hodiny reálného času poskytují sekundy, minuty, hodiny, den v týdnu, den v měsíci, měsíc a rok. Konec měsíce je automaticky přizpůsobován u měsíců s méně než 31 dny, včetně korekce u přestupného roku. Hodiny pracují v 24 hodinovém nebo 12 hodinovém režimu s indikátorem AM/PM.

Propojení DS1302 s mikroprocesorem je zjednodušeno užitím synchronního sériového přenosu. Pro komunikaci s hodinami/pamětí jsou použity pouze tři vodiče: CE, I/O (data) a SCLK (časovač). Data mohou být přenesena z/do hodin nebo paměti buď po jednom bajtu nebo až 31 bajtů v burst módu. DS1302 je navržen pro velmi malou spotřebu a udržení dat při příkonu menším, než $1\mu W$.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Zapojení mezi I2C LCD1602, DS1302 a Arduino je znázorněno níže:

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekcí 6.

Kód

```
// Hodiny reálného času
// Teď by jsi na displeji I2C LCD1602 měl vidět správný datum a čas.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/

// připoj knihovny
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1302RTC.h>
#include <Wire.h>

// inicializace DS1302
// nastavení pinů: CE, IO, CLK
DS1302RTC RTC (2, 3, 4);
```

```
// Inicializovat LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup () {
    Serial.begin(9600);           // spustit sériový monitor na 9600 bps
    lcd.init();                   // inicializace lcd
    lcd.backlight();              // zapnout podsvícení

    // aktivace RTC
    lcd.print("RTC aktivovan");
    delay(500);

    // kontrola oscilace
    lcd.clear();
    if (RTC.haltRTC())
        lcd.print("Hodiny zastaveny");
    else
        lcd.print("Hodiny pracujou");

    // kontrola write-protection
    lcd.setCursor(0,1);
    if (RTC.writeEN())
        lcd.print("Zapis povolen");
    else
        lcd.print("Zapis zakazan");

    delay ( 1000 );

    // nastavení knihovny
    lcd.clear();
    lcd.print("RTC Sync");
    setSyncProvider(RTC.get());    // získat čas z RTC
    if(timeStatus() == timeSet)
        lcd.print("OK!");
    else
        lcd.print("SELHALO!");

    delay ( 1000 );
    lcd.clear();

    // nastavit čas a datum
    // (hod,min,sec,den,mesic,rok);
    // setTime(18,15,44,5,6,2017);
}

void loop() {

    // zobrazit čas na displeji
    lcd.setCursor(3, 0);
    print2digits(hour());
    lcd.print(":");
    print2digits(minute());
    lcd.print(":");
    print2digits(second());

    // zobrazit den v týdnu
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(dayShortStr(weekday()));

    // zobrazit datum
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(" ");
    print2digits(day());
    lcd.print(".");
    print2digits(month());
    lcd.print(".");
    print2digits(year());

    // pozor!
    if(timeStatus() != timeSet) {
        lcd.setCursor(0, 1);
```

```

        lcd.print(F("CHYBA RTC: SYNC!"));
    }
    delay ( 1000 ); // počkej přibližně 1 sec
}

void print2digits(int number ) {
    // přidání "0" u čísel do 10
    if (number >= 0 && number < 10) {
        lcd.write('0');
    }
    lcd.print(number);
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní můžete vidět datum a čas na LCD displeji.


Lekce 24 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu DHT11

Úvod


Digitální čidlo teploty a vlhkosti DHT11 je kompozitní senzor, který obsahuje kalibrovaný digitální výstup. Snímač obsahuje rezistivní čidlo vlhkosti a NTC teplotní senzor, a je spojen s vysoce výkonným 8-bitovým převodníkem.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- Teplotní modul DHT11
- LCD displej
- Breadboard vodiče



DHT11 pins	
1	VCC
2	DATA
3	NC
4	GND

 

Princip


Pouze tři piny jsou k dispozici pro použití: VCC, GND, a DATA. Komunikační proces začíná posláním startového signálu do DHT11. Pak DHT11 přijímá signál a vrací odpověď. Poté hostitel přijme odpověď a začne přijímat 40bitová data (8-bitové integer vlhkost + 8-bitové decimal vlhkost + 8-bitové integer teplota + 8-bitové decimal teplota + 8 bitů checksum).

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Humiture Sensor	Arduino
"_"	GND
+	5V
S	4

I2C LCD1602	Arduino
GND	GND
VCC	5V
SDA	A4
SCL	A5

 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekci 6.

Kód

```
// Senzor teploty a vlhkosti vzduchu DHT11
// Na displeji I2C LCD1602 uvidíš vlhkost a teplotu vzduchu.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/*

#include <dht.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>


LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

dht DHT; //vytvořit objekt třídy dht

const int DHT11_PIN= 4;

void setup() {
    Serial.begin(9600);           // spustit sériový monitor na 9600 bps
    lcd.init();                  // inicializace lcd
    lcd.backlight();             // zapnout podsvícení
}

 void loop() {
    lcd.setCursor(0, 0);
    // přečíst hodnoty vrácené z čidla
    int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
    switch (chk) {
        case DHTLIB_OK:
            lcd.print("DHT11: OK!");
            break;
        case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
            lcd.print("Checksum chyba");
            break;
        case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
            lcd.print("Time out chyba");
    }
}
```



```

        break;
    default:
        lcd.print("Neznama chyba");
        break;
    }
    delay(500);
    // zobrazit data
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Teplota:");
    lcd.print(DHT.temperature,1);          // zobrazit teplotu na displeji
    lcd.print(char(223));                  // zobrazit znak "°"
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Vlhkost:");
    lcd.print(DHT.humidity,1);             //zobrazit vlhkost na displeji
    lcd.print(" %");
    delay(300);                             // počkat 300 ms
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Teď uvidíš aktuální vlhkost a teplotu na displeji.

Lekce 25 Modul relé

Úvod


Elektromagnetické relé je elektrotechnická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty. Relé bylo vynalezeno roku 1835 Josefem Henrym a původně bylo využíváno jako mechanický zesilovač na telegrafních linkách. Jeho název pochází z přepřahacích stanic na kurýrních cestách.

Relé se používá v mnoha aplikacích, byť jeho funkci v mnoha případech přebírají obvody založené na polovodičích. Na rozdíl od polovodičů, relé obvykle zajišťuje galvanické - izolační oddělení řídicího a řízeného obvodu.


Elektromagnetické relé je příkladem využití elektromagnetu v zařízení, které je důležitým funkčním prvkem v automatizovaných soustavách a řídicích systémech.

Komponenty

 - Arduino (or ArduinoMega2560 board)
- USB kabel
- 1-kanál relé modul
- Dupont kabely samec-samice



Princip

 


Relé se v základním provedení skládá z cívky (elektromagnetu) navinuté na jádru z měkkého feromagnetického materiálu. Magnetický obvod je uzavřen pohyblivou kotvou. Kotva je pružinou uváděna do klidové polohy a současně se opírá o pohyblivý kontakt. Po připojení cívky na elektrický zdroj vyvolá proud cívku v magnetickém obvodu magnetický tok. Magnetický tok vyvolá přitažlivou sílu na kotvu, která přemůže sílu v pružině a překllopí kontakt. Po odpojení el. proudu se kotva a kontakt vrátí do předchozího, klidového stavu.

Když pošleme z Arduino log.0 (0V) do vstupu modulu relé, tranzistor se otevře. Spínací kontakt relé bude uzavřen, zatímco rozpínací kontakt relé se přeruší. Když pošleme z Arduino log. 1 (5V), tranzistor

se zavře a relé se vrátí do původního stavu.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Modul relé
// Každou minutu zavírej a otevírej relé.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****/*

const int relayPin = 8; // číslo pinu rele

void setup() {
    pinMode(relayPin, OUTPUT); // nastavení pinu relé jako výstupu
}

void loop() {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // vypnut relé
    delay(1000); // počkat 1s
    digitalWrite(relayPin, LOW); // zapnut relé
    delay(1000); // počkat 1s
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Tedy můžete slyšet známé „tik-tak“. To znamená, že normálně uzavřený kontakt se otevře a naopak, normálně otevřený kontakt se uzavře.

Lekce 26 Krokový motor

Úvod


Krokové motory, díky své jedinečné konstrukci, mohou být ovládány s vysokou přesností a bez jakýchkoli mechanismů zpětné vazby. Na hřídel krokového motoru je namontována série magnetů. Ta je řízena sérií elektromagnetických cívek, které jsou v určitém pořadí řízeny sérií elektrických impulsů a dokáží se přesně otáčet dopředu a dozadu v pomalých „krocích“.

Existují dva typy krokových motorů – unipolar a bipolar. Je velmi důležité, abys věděl, s jakým typem pracuješ. V tomto experimentu použijeme krokový motor unipolar.


Arduino desky nebo kontrolery nemohou přímo řídit krokové motory. Je tedy nezbytný řídicí obvod, proto používáme řadič krokového motoru (jako je ukázáno na následujícím obrázku) k pohonu krokového motoru.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- Potenciometr
- Krokový motor
- Řadič krokový motor
- Breadboard vodiče
- Breadboard



Princip

 

Krokový motor je čtyřfázový a používá stejnosměrný napájecí zdroj. Po napájení všech fází motoru dle příslušného pořadí se začne otáčet krok za krokem. Schematický diagram čtyřfázového krokového motoru je znázorněn níže:

Na obrázku je uprostřed motoru rotor – permanentní magnet ve tvaru ozubeného kola. Okolo rotoru je 0 až 5 zubů. Více jich je venku. Tam je 8 magnetických pólů, každý se dvěma protilehlými a ty jsou spojené vinutou cívkou. Takže tvoří čtyři páry od A do D. Ty se nazývají fáze. Mají čtyři vodiče připojené ke spínačům SA, SB, SC a SD. Proto jsou čtyři fáze paralelně v obvodu a dva magnetické póly v jedné fázi jsou v sérii.

Níže se dočteš, jak 4-fázový krokový motor funguje:

Na začátku je spínač SB zapnutý, spínače SA, SC a SD jsou vypnuty a magnetické póly ve fázi B jsou zarovnané s ozubením 0 a 3 rotoru. Současně 1 a 4 vytváří střídavě uspořádané zuby s C- a D-fází pólu. Zuby 2 a 5 vytvářejí odstupňované zuby s póly D a A fáze. Když je spínač SC zapnutý, spínače SB, SA a SD jsou vypnuty, rotor se otáčí pod magnetickým polem C vinutí a mezi zubem 1 a 4. Potom se zub 1 a 4 vyrovná s magnetickými póly C-fázového vinutí. Když zub 0 a 3 vytváří stoupavé zuby s póly fáze A a B, zuby 2 a 5 vytvářejí stoupavé zuby s magnetickými

póly A až D. Podobné situace se neustále opakují. Zapněte fáze A, B, C a D, rotor se začne otáčet v pořadí of A, B, C a D.

Čtyřfázový krokový motor má tři provozní režimy: samostatný čtyř-krokový, dvojité čtyř-krokový a osmi-krokový. Krokový úhel pro samostatný čtyř-krokový a dvojité čtyř-krokový režim je stejný, ale hnací moment pro samostatný čtyř-krokový režim je menší. Krokový úhel pro osmi-krokový režim je poloviční, než u režimu samostatného čtyř-krokového a dvojitého čtyř-krokového. Osmistupňový provozní režim tak může udržet vysoký hnací moment a zlepšit přesnost řízení. V tomto experimentu necháváme krokový motor pracovat v osmi-krokovém režimu.

Pokud chcete použít motor v obvodu, musíte použít řídící desku. Řadič krokového motoru ULN2003 je 7-kanálový invertorový obvod. To znamená, že když je konec vstupu na vysoké úrovni, konec výstupu ULN2003 je na nízké úrovni, a naopak. Pokud je na IN1 vysoká úroveň a nízká úroveň na IN2, IN3 a IN4, pak je konec výstupu OUT1 na nízké úrovni a všechny ostatní konce jsou na úrovni vysoké. To tedy znamená, že D1 se rozsvítí, spínač SA se zapne a krokový motor se začne otáčet. Tato situace se bude stále opakovat. Proto stačí dát krokovému motoru určitou časovou posloupnost. Ten se pak bude postupně otáčet. ULN2003 se zde používá k poskytnutí konkrétních časových sekvencí pro krokový motor.


Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Zapojení mezi Krokovým motorem-řadičem a Arduino:

Stepper Motor Driver	Arduino
IN1	2
IN2	4
IN3	3
IN4	5
GND	GND
VCC	5v

Krok

 

fritzing

2: Napiš kód do Arduino IDE

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu.

Mrkni se do popisu v lekcí 6.

Kód

```
// Krokový motor
// Krokový motor následuje potenciometr.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */

#include <Stepper.h>

// počet kroků motoru
#define STEPS 100

// Vytvoříme objekt třídy Stepper, specifikujeme
// počet kroků motoru a piny, ke kterým je řadič připojen
Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);

// předchozí stav analogového vstupu
int previous = 0;


void setup() {
  // nastavit rychlost motoru na 60 ot/m
  stepper.setSpeed(60);
}
```

```
void loop() {  
    // přečíst hodnotu pinu A0  
    int val = analogRead(0);  
  
    // otočit motor na počet kroků = rozdílu  
    //předchozího stavu potenciometru a aktuálního  
    stepper.step(val - previous);  
  
    // zapamatovat stav pinu A0  
    previous = val;  
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

 Nyní nastav potenciometr a hřídel krokového motoru se bude otáčet dle odpovídajících stupňů.



Lekce 27 Servo

Úvod

Servomotor (Servo) je typ motoru s převodovkou, který se může otáčet jen o 180 stupňů (některý víc) a je řízen impulsy z Arduino. Tyto impulsy „řeknou“ servu, do jaké pozice se má otočit.

Servo má tři vodiče. Hnědý vodič je GND, červený vodič je VCC a oranžový vodič je signál.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Servomotor
- Breadboard vodiče


Princip

Servo se skládá z pláště, obvodové desky, non-jádra motoru, převodovky a detekce polohy. Jeho pracovní princip je následující: Arduino vysílá signál PWM do serva. Tam je tento signál zpracováván IO pro výpočet směru otáčení k řízení motoru, a pak je tato hnací síla přenášena na otočné rameno pomocí ozubeného převodu. Ve stejné době vrací detektor signál pozici, jestli je dosaženo nastavení polohy nebo ne.




Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

 

fritzing

 

Princip


Tento modul má dva analogové výstupy (odpovídající souřadnicím X a Y) a jeden digitální výstup, představující tlačítko na ose Z.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Joystick PS2	Arduino
GND	GND
VCC	5V
X	A0
Y	A1
SW	8

 

Kód

```
// Joystick PS2
// Pohybuješ joystickem, stiskneš joystick a souřadnice X, Y a Z sériového monitoru se budou měnit.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/*

const int xPin = A0;           // číslo pinu osy X
const int yPin = A1;           // číslo pinu osy Y
const int swPin = 8;           // číslo pinu tlačítka

void setup() {
    pinMode(swPin, INPUT);      // nastavení pinu tlačítka jako vstupu
    digitalWrite(swPin, HIGH);  // "HIGH" zapne pullup odpor zabudovaný do
Atmelu                          // spustit sériový monitor na 9600 bps
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.print("X: ");
    // přečíst hodnotu pinu xPin a tisknout do sériového monitoru, jak decimal
    Serial.print(analogRead(xPin), DEC);
    Serial.print("|Y: ");
    // přečíst hodnotu pinu yPin a tisknout do sériového monitoru, jak decimal
    Serial.print(analogRead(yPin), DEC);
    Serial.print("|Z: ");
    // přečíst stav pinu tlačítka a tisknout do sériového monitoru
    Serial.println(digitalRead(swPin));
    delay(500);                // počkat 100 ms
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód


Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní hýbej s joystickem a souřadnice X a Y na monitoru se změní. Stiskni joystick a uvidíš, že se současně zobrazí souřadnice Z = 0.

Lekce 29 Infračervený přijímač

Úvod

Hlavním prvkem tohoto infračerveného dálkového ovládání je přijímač HX1838. Tento infračervený přijímač umožňuje ve svém okolí detekovat signály z IR dálkových ovladačů a při jeho připojení k Arduino můžeme tyto signály převést na proměnné a dále využít. V našem Kitu se společně s přijímačem nachází dálkový ovladač, kterým můžeme přiřadit libovolné funkce v programu. Můžeš ale využít i jiné dálkové ovladače, které máš doma, třeba od televize či HIFI věže.

 

Komponenty


- Arduino
- USB kabel
- IR přijímač
- IR ovladač
- Breadboard vodiče

Princip

Jako světelné zdroje se v dálkových ovladačích používají luminiscenční diody infra-LED, emitující paprsek záření o vlnové délce kolem 950nm. Jelikož při posílání informace způsobem log.1 = "infra-LED svítí", log.0 = "nesvítí" by bylo obtížné zajistit bezchybný přenos datového rámce z důvodu vysokého rušení (zdrojem takového infračerveného záření je i slunce či obyčejná žárovka). Využívá se tedy modulace.

Při modulaci logickou úrovní 1 se infra-LED budí obdélníkovým nosným signálem o dané střídě a frekvenci, typicky mezi 30-56kHz (38kHz v našem případě). Tento stav se nazývá značka. Po dobu logické úrovně 0 není dioda aktivní, nastává mezera. Dobu trvání značky a mezery, stejně tak jako jejich význam, specifikuje použitý protokol. V klidu, tj. když neprobíhá přenos rámce, setrvává vysílač ve stavu log.0. Přijímač signálu je nastaven na použitý nosný kmitočet. Tím, že ostatní kmitočety odfiltruje, účinně zamezuje možnému rušení okolním světlem.

Když stiskneš klávesu Play / Pause, infračervené paprsky budou emitovány z dálkového ovladače a přijímány infračerveným přijímačem a LED na Arduino se rozsvítí.

 

Krok 1: Vytvoř obvod

Infrared-receiver module	Arduino
S	2
"_"	GND
+	5V

Kód

```
// Infračervený přijímač
// Stiskni tlačítko „Play“ na dálkovém ovladači a LED,
// připojená k vývodu 13 na Arduino, se rozsvítí.
// Stiskni libovolnou jinou klávesu a LED zhasne.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */

#include <IRremote.h>

const int IRPin = 2; // číslo pinu tlačítka přijímače
const int ledPin = 13; // číslo pinu zabudované LEDky

IRrecv irrecv(IRPin); // vytvoříme objekt typu IRrecv
decode_results results; // definujeme proměnnou

void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // nastavení pinu LEDky jako výstupu
    Serial.begin(9600); // spustit sériový monitor na 9600 bps
    irrecv.enableIRIn(); // zapnout infračervený přijímač
}

void loop() {
    if (irrecv.decode(&results)) { // jestli přijímač přijal data
        Serial.print("IR Kod: "); // tisknout "irCode: "
        Serial.print(results.value, HEX); // tisknout data jako hexadecimal
        Serial.print(", bity: "); // tisknout " , bity: "
        Serial.println(results.bits); // tisknout bity
        irrecv.resume(); // přijat další data
    }
    delay(600); //počkat 600ms
    if(results.value == 0xFFC23D) { // Kód tlačítka "Play"
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // zapnout LEDku
    } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW); // vypnout LEDku
    }
}
```

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

libovolnou jinou klávesu a LED zhasne.


Lekce 30 RFID vstupní ochranný systém

Úvod

RFID je zkratka pro radiofrekvenční identifikaci. Jedná se o bezdrátovou aplikaci pro přenos dat za účelem identifikace a sledování značek. V tomto experimentu budeme používat modul RFID - relé, a I2C LCD1602 pro sestavení vstupního ochranného systému.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- RFID čtečka
- RFID čipový přívěsek na klíče
- RFID čipová karta
- 1-kanál relé modul
- I2C LCD1602
- Breadboard vodiče
- Breadboard



Princip


Za prvé, potřebuješ znát ID klíče RFID tagu a napsat toto ID do rfidTest souboru. Zkompiluj kód. Uvidíš zobrazené slovo „Vítej“ na I2C LCD1602. Protáhni RFID kód-kroužek na modul RFID. Pokud je heslo správné, normálně otevřený kontakt relé se uzavře a na displeji se zobrazí řetězec „ID:5AE4C955“ se slovy „Ahoj LaskArduino“, hned poté „Vítej“. Pokud je heslo nesprávné, bude otevřený kontakt relé odpojen a na displeji se zobrazí text „Ahoj, neznámý chlapičku“, hned poté „Vítej“.

Poznámka: Pro tento modul použij, prosím, 3.3V napájení nebo Ti to shoří.

Krok 1: Vytvoř obvod

RFID	Arduino
VCC	3.3V
RST	2
GND	GND
MISO	3
MOSI	4
SCK	5
SDA	6
IRQ	7

 Zapojení mezi Modulem Relé a Arduino je znázorněno níže: Jako v lekci 25.



fritzing

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekci 6.

```
// RFID vstupní ochranný systém -> getId.ino
// Umístí klíč RFID tagu do indukční zóny modulu RFID.
// Uvidíš následující hodnoty vytištěné na seriálovém monitoru:
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */*****/*

#include "rfid1.h"

RFID1 rfid;           // vytvoříme objekt typu RFID1

uchar serNum[5];      // pole pro ukládání ID

void setup() {
    Serial.begin(9600); // spustit sériový monitor
    //rfid.begin(IRQ_PIN, SCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, NSS_PIN, RST_PIN) -IRQ_PIN není
    potřeba zapojovat
    rfid.begin(7, 5, 4, 3, 6, 2);
    delay(100);
    rfid.init();       //inicializace RFID
}

void loop() {
    uchar status;
    uchar str[MAX_LEN];
    // Hledání čipu
    status = rfid.request(PICC_REQIDL, str);
    if(status != MI_OK) {
```

```

        return;
    }
    // Ukázat druh čipu
    rfid.showCardType(str);
    //Předejdi konfliktu a vrať 4 bajty sériového čísla karty
    status = rfid.anticoll(str);

    if (status == MI_OK) {
        Serial.print("The card's number is: ");
        memcpy(serNum, str, 5);
        rfid.showCardID(serNum);        // Ukázat ID čipu
        Serial.println();
        Serial.println();
    }
    delay(500);
    rfid.halt();                        // uspat modul
}

```

Kód rfid.ino

```
// RFID vstupní ochranný systém -> rfid.ino
// Teď projed klíč RFID tagu přes RFID modul. Pokud je heslo správné, LCD zobrazí „ID:
// D0E7C280“ „Zdravím Bastlíře“. O dvě vteřiny později se na displeji zobrazí „Vítej!“.
// Pokud je heslo nesprávné, LCD zobrazí: „Ahoj cizince!“, a poté opět po dvou vteřinách
// „Vítej!“.
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */

#include "rfid.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
RFID rfid; // vytvořeme objekt typu RFID1
#define relayPin 8 // číslo pinu relé

uchar serNum[5]; // pole pro ukládání ID

void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    Serial.begin(9600);
    //rfid.begin(IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN,NSS_PIN,RST_PIN) - IRQ_PIN není
    //potřeba zapojovat
    rfid.begin(7, 5, 4, 3, 6, 2);
    delay(100);
    rfid.init(); // inicializace RFID
    pinMode(relayPin, OUTPUT); // nastavení pinu relé jako výstupu
    digitalWrite(relayPin,LOW); // zapnutí relé

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Vítej! "); // zobrazit " Vítej! "
    delay(2000);
}

void loop() {
    uchar status;
    uchar str[MAX_LEN];
    // Hledání čipu
    status = rfid.request(PICC_REQIDL, str);
    if (status != MI_OK) {
        return;
    }
    // Ukázat druh čipu
    rfid.showCardType(str);
    // Předějdi problému a vrať 4 bajty sériového čísla karty.
    status = rfid.anticoll(str);

    if (status == MI_OK) {
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(" ID: ");
        memcpy(serNum, str, 5);
        rfid.showCardID(serNum); // Ukázat ID čipu
    }
}
```

```

// Jestli ID čipu je 4BE6D13B, zapni relé
uchar* id = serNum;
if( id[0]==0x4B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B ) {
    digitalWrite(relayPin,HIGH);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  Ahoj Kosto!  ");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(relayPin,LOW);
}
// Jestli ID čipu je D0E7C280, zapni relé
D0-E7-C2-80
else if(id[0]==0xD0 && id[1]==0xE7 && id[2]==0xC2 && id[3]==0x80) { //


    digitalWrite(relayPin,HIGH);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Zdravim Bastlire");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(relayPin,LOW);
} else {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  Ahoj cizinec!");
    delay(2000);
    lcd.clear();
}
}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("      Vitej!      ");
delay(2000);
rfid.halt(); // uspat modul
}

```

Krok 3: Nahraj sketch do Arduino

Umístí klíč RFID tagu do indukční zóny modulu RFID. Uvidíš následující hodnoty vytištěné na Seriál monitoru:

 Krok 4: V tomto okamžiku bys už měl znát ID svého klíče RFID tagu (např.: ID mé magnetické karty je D0E7C280). Otevři rfidTest a nahraď ID v náčrtku číslem ID, které sis právě zapsal (rozděl toto ID do čtyř částí a vyplň je podle následujícího formátu), takto:



```

else if(id[0]==0xD0 && id[1]==0xE7 && id[2]==0xC2 && id[3]==0x80) { // D0-E7-C2-80
  digitalWrite(relayPin,HIGH);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Zdravim Bastlire");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  digitalWrite(relayPin,LOW);
} else {

```

Krok 5:

Ted' projed' klíč RFID tagu přes RFID modul. Pokud je heslo správné, LCD zobrazí „ID: D0E7C280“ „Zdravím Bastlíře“. O dvě vteřiny později se na displeji zobrazí „Vítej!“. Pokud je heslo nesprávné, LCD zobrazí: „Ahoj cizince!“, a poté opět po dvou vteřinách „Vítej!“..

Lekce 31 Vstupní ochranný systém s heslem

Úvod

Poté, co ses už naučil tolik samostatných modulů, pojd' si zkombinovat tyto moduly dohromady a vytvořit něco zábavného a interaktivního. V této lekci použijeme I2C LCD1602, modul relé, potenciometr a klávesnici k sestavení jednoduchého hesla k zámku. To je založeno na Arduino-mikrokontroleru a obecně je využito hlavně pro bezpečnostní dveře.


Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- 1-kanál relé modul I2C LCD1602
- 4x4 Maticová tlačítková klávesnice
- Breadboard vodiče

Princip

Nastav heslo (např.: 123456) pomocí programování. Po zapnutí se pak na I2C LCD1602 displeji objeví „Vítej!“. V této fázi se normálně otevřený kontakt relé odpojí a indikátor LED na relé modulu zůstane ve vypnutém režimu. Stiskni klíč označený hvězdičkou "*" pro zadání hesla, poté stiskni "#". Pokud je heslo správné, normálně otevřený kontakt relé se uzavře a kontrolka se rozsvítí. Na displeji I2C LCD1602 se objeví „Správně zadáno!“ „Prosím, vstupte!“. Pokud zadáš jiné heslo, na displeji I2C LCD1602 se objeví „Vstupní chyba!“ „Prosím, zkus znovu!“ a relé zůstane v původním stavu. Po uplynutí dvou sekund se na displeji I2C LCD1602 objeví „Vítej!“.

 POZNÁMKA: Prostřednictvím programování nastav čtyři klíče v první řadě (s piny v horní části, jak vidíš na obrázku), jako 1,2,3,4; ve druhé řadě jako 5,6,7,8; ve třetí řadě jako 9,A,B a C; ve čtvrté řadě jako D, *, 0, #.



Postup experimentu


Krok 1: Vytvoř obvod

I2C LCD1602	Arduino
GND	GND
VCC	5v
SDA	A4
SCL	A5

Zapojení mezi Modulem Relé a Arduino: Mrkni se do popisu v lekcí 25.

Zapojení mezi klávesnicí a Arduino:

Keypad	Arduino
Column 1	7
Column 2	6
Column 3	5
Column 4	4
Row 1	11
Row 2	10
Row 3	9
Row 4	8

 

fritzing

```
// Vstupní systém pomocí hesla
// Email:podpora@laskakit.cz
// Web:laskakit.cz
// */**/**/*

#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

#define relayPin 13           // číslo pinu relé

const byte ROWS = 4;        // 4 řádky
const byte COLS = 4;        // 4 sloupce
// definujeme znaky tlačítek klávesnice
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
    {'1','2','3','4'},
    {'5','6','7','8'},
    {'9','A','B','C'},
    {'D','*','0','#'}
};

byte rowPins[ROWS] = {11, 10, 9, 8}; // číslo pinu řádků
byte colPins[COLS] = { 7, 6, 5, 4};   // číslo pinu sloupců

int pos = 0;
char secretCode[6] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'};
char inputCode[6] = {'0', '0', '0', '0', '0', '0'};

//vytvoříme objekt typu NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("      Vitej!      ");
    delay(2000);
}

void loop() {
    readKey();
}

void readKey() {
    int correct = 0;
    int i;
    char customKey = customKeypad.getKey();
    if (customKey) {
        switch(customKey) {
            case '*':
                pos = 0;
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(0,0);
                lcd.print("Zadej sve heslo:");
                break;
            case '#':
```

```
for(i = 0; i < pos; i++) { // Zde jsem změnil podmínku z 6 na pos, aby se kontrolovalo
jen to, co uživatel zadal
    if(inputCode[i] == secretCode[i]) {
        correct ++;
    }
}
if(correct == 6 && pos == 6) { // Zde jsem do podmínky přidal i kontrolu délky zadání
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("    Spravne!    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("    Vstup    ");
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
} else {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("    Chyba!    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("    Zkus to znovu ");
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("    Vitej!    ");
}
break;
default:
    inputCode[pos] = customKey;
    lcd.setCursor(pos, 1);
    lcd.print(inputCode[pos]);
    pos ++;
}
}
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní se na displeji I2C LCD1602, po zapnutí, objeví „Vítej!“. V tomto bodě zůstane indikátor LED ve vypnutém režimu. Pokud stiskneš tlačítko "*" klíče, objeví se „Zadej své heslo“. Pokud zadáš „123456“ a stiskneš „#“ klíč pro potvrzení, rozsvítí se indikátor LED. Na displeji I2C LCD1602 se objeví: „Správně!“ „Vstup!“. O dvě vteřiny později se objeví „Vítej!“ na displeji I2C LCD1602. Pokud ale zadáš něco jiného, objeví se na displeji „Chyba!“ „Zkus to znovu!“ a relé zůstane v původním stavu. O dvě vteřiny později se na displeji I2C LCD1602 objeví „Vítej!“.