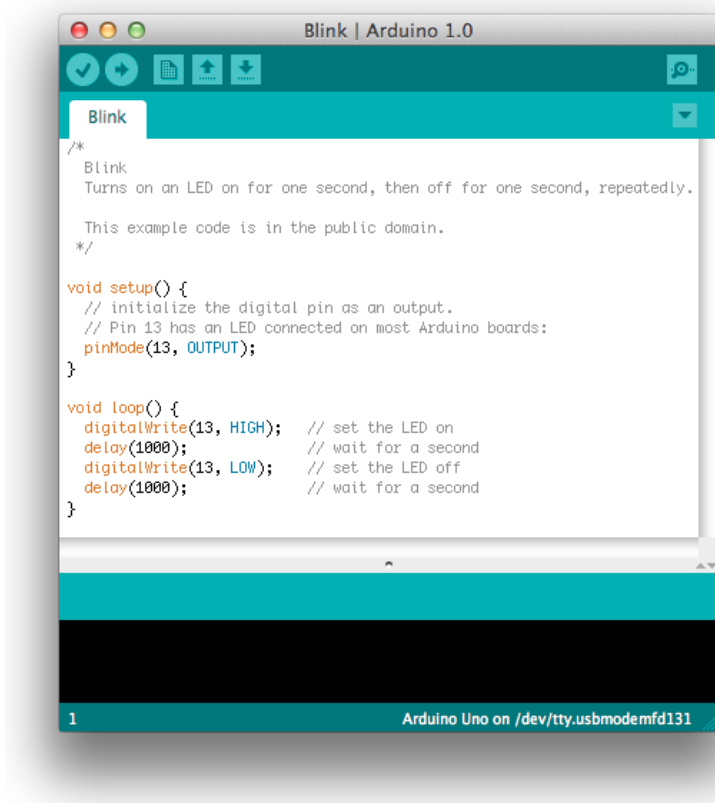


ARDUINO – ZAČÍNÁME!.....	2
Lekce 1 Řízení LED tlačítkem.....	6
Lekce 2 Řízení LED PWMkou.....	8
Lekce 3 LED Tekoucí potok	9
Lekce 4 Interaktivní tekoucí LED světla	11
Lekce 5 Bzučák	14
Lekce 6 Otřesové čidlo.....	16
Lekce 7 Kvízový bzučák.....	18
Lekce 8 Sériový monitor	21
Lekce 9 Fotorezistor	24
Lekce 10 Ovládání zvuku pomocí světla	26
Lekce 11 Voltmetr	28
Lekce 12 Teplotní čidlo LM-35	30
Lekce 13 Sedmisegmentový displej.....	32
Lekce 14 Stopky - 4-místný sedmisegmentový displej	36
Lekce 15 8x8 LED matice.....	42
Lekce 16 RGB LED	46
Lekce 17 Řízení sedmisegmentového displeje s 74HC595.....	47
Lekce 18 Infračervený přijímač	50

ARDUINO – ZAČÍNÁME!



```
Blink | Arduino 1.0

Blink
/*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

  This example code is in the public domain.
  */

void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
}


void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
  delay(1000);           // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
  delay(1000);           // wait for a second
}

1 Arduino Uno on /dev/tty.usbmodemfd131
```

Tento článek popisuje, jak připojit Tvoje Arduino k počítači a nahrát první projekt (sketch).

 1. Připrav si Arduino a USB kabel

V tomto tutoriálu předpokládáme, že používáš Klon Arduino Uno nebo Mega 2560. Dále budeš potřebovat standardní USB kabel (A plug to B plug).



2. Stáhni si prostředí Arduino

Stáhni si poslední verzi programu z <https://arduino.cc/en/Main/Software>.

Jakmile se stahování dokončí, rozbal stažený soubor. Dej si pozor, abys zachoval strukturu souborů ve složce.

Dvojklikem soubor otevři. Ve složce by mělo být několik souborů a podsložek.


3. Zapoj desku

Arduino Uno či Mega mohou být napájeny z USB nebo z externího zdroje. Připoj desku Arduino ke svému počítači použitím USB kabelu. LED na zdroji (označená PWR) by se měla rozsvítit.

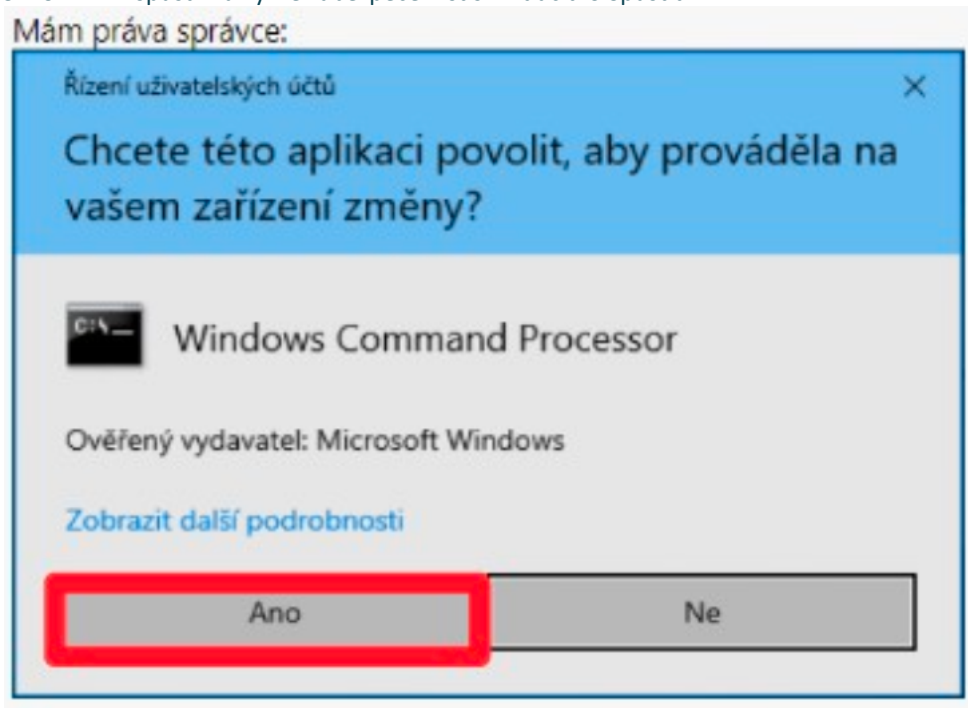4. Nainstaluj ovladače

Stáhni soubor instalátoru ovladačů CH341SER.EXE z <http://www.wch-ic.com/search?q=CH340&t=downloads>


Soubor CH341SER.EXE spusť. Na výzvě zabezpečení stiskni tlačítko Spustit.




V dalším okně klepni na tlačítko INSTALL.



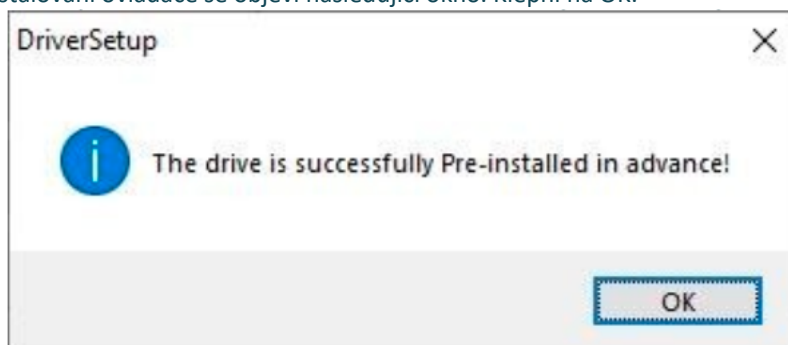Po úspěšném nainstalování ovladače se objeví následující okno. Klepni na OK.



Okno instalátoru můžeš zavřít.

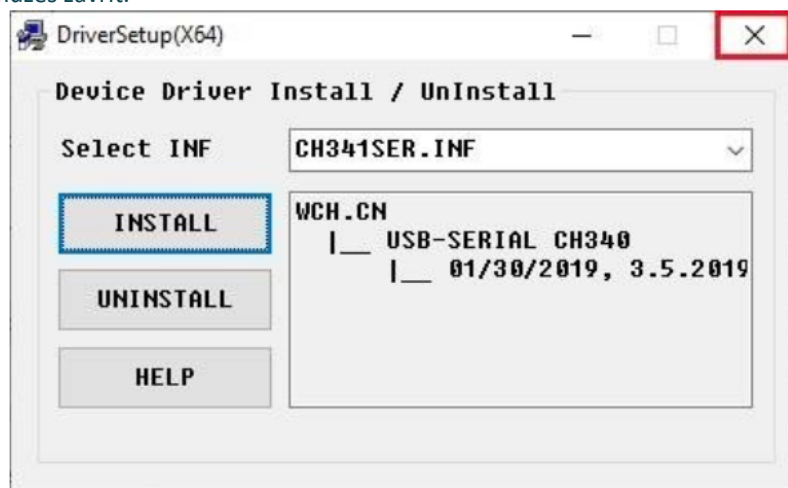

Tím jsou ovladače nainstalovány a teď si můžeš ověřit, že instalace proběhla správně. Připoj převodník do USB portu. Ve Start – Systém – Správce zařízení (může být potřeba oprávnění správce) najdi položku Porty (COM a LPT). Po rozbalení položky bys měl vidět nainstalovaný sériový port USB-SERIAL CH340 (COM x). x značí číslo portu, na který byl převodník nastaven – v našem případě COM3.

5. Spust' aplikaci Arduino


Dvojklikem otevři aplikaci Arduino.

Otevři LED blink example sketch (ukázkový příklad): File > Examples > 1.Basics > Blink.

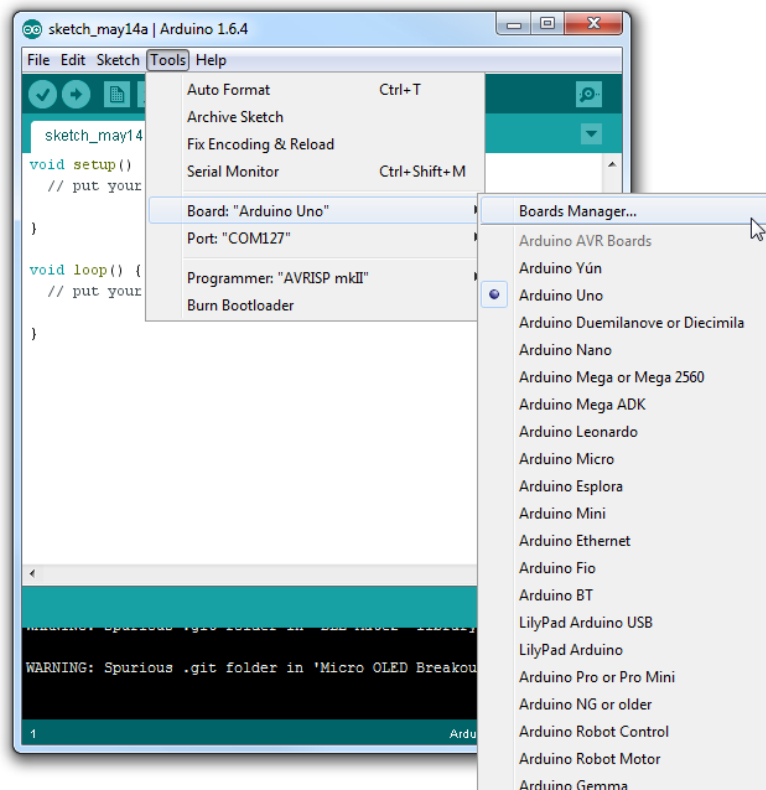7. Vyber svoji desku

Vyber v menu Tools > Board (nástroje > deska) druh svého Arduino zařízení.

Vyber v menu Tools > Port (nástroje > port) port svého Arduino zařízení.



9. Nahraj program

Ted' jednoduše klikni na tlačítko „Upload“ v prostředí programu. Počkej několik sekund – měl bys vidět blikat RX a TX LED diody na desce. Pokud je nahrávání dokončeno, zobrazí se na status baru zpráva „Done uploading“ - nahrávání dokončeno.

Několik sekund potom, co se dokončí nahrávání, bys měl vidět LED piny 13(L) na desce blikat. Pokud blikají, gratulujeme! Tvoje Arduino funguje správně.


Lekce 1 Řízení LED tlačítkem

Úvod

V tomto experimentu se dozvíš, jak zapnout / vypnout LED pomocí I/O portu a tlačítka. "I/O port" odkazuje na výstupní a vstupní port. Zde je použit vstupní port Arduino Uno k tomu, aby přečetl výstup z externího zařízení. Vzhledem k tomu, že samostatná deska je vybavena LED (a připojena do pinu 13), můžeš tuto LED použít pro pohodlnější provedení experimentu.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- Tlačítko
- Odpor (10kΩ)
- Breadboard vodiče
- Breadboard




Princip

Tlačítka jsou běžnou součástí a slouží k ovládání elektronických zařízení. Jsou obvykle používána jako přepínače pro připojení nebo odpojení obvodů. Tlačítka se vyrábí v různých tvarech a velikostech, avšak zde jsme použili 12 mm tlačítko, viz následující obrázky. Piny, na které ukazují šipky stejné barvy, jsou propojeny.

Při stisknutí tlačítka se piny, na které ukazují modré šipky, připojí na piny označené červenou šipkou.

Obecně platí, že tlačítko je přímo napojeno na LED za účelem zapnutí a vypnutí LED. Toto spojení je relativně jednoduché. Někdy se ale LED rozsvítí automaticky, bez stisknutí tlačítka. To může být způsobeno různým typem rušení. Aby se zabránilo těmto vnějším zásahům, je použit pull-down rezistor pro připojení 1K–10KΩ odporu mezi tlačítkem, portem a GND. Toto se využívá k ničení vnějších zásahů, zatímco je připojeno GND tak dlouho, dokud je tlačítko vypnuté.

 Toto připojení obvodu je široce používáno v řadě obvodů a elektronických zařízení. Například, pokud stiskneš jakékoli tlačítko na svém telefonu, rozsvítí se Ti podsvícení.



Lekce 2 Řízení LED PWMkou

Úvod

Pojďme zkusit v této lekci něco trochu jednoduššího – postupně budeme měnit jas LEDky pomocí kódů. Vzhledem k tomu, že pulzující světlo vypadá jako dýchání, dali jsme mu magické jméno – dýchající LEDka. Dosáhneme tohoto efektu pomocí pulzně šířkové modulace (PWM)

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- Breadboard vodiče
- 1x LED
- Odpor (220Ω)
- USB kabel

Princip

Pulzně šířková modulace neboli PWM (Pulse Width Modulation) je diskretní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového signálu. Jako dvouhodnotová veličina může být použito např. napětí. Signál je přenášen pomocí střídavy. Vzhledem ke svým vlastnostem je pulzně šířková modulace často využívána ve výkonové elektronice pro řízení velikosti napětí.


Přenosový signál, který nese informaci o přenášené hodnotě, může nabývat hodnot zapnuto/vypnuto tj. log.1/log.0 (5V a 0V v našem případě). Hodnota přenášeného signálu je v přenosu "zakódována" jako poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto. Tomuto poměru se říká střída. Cyklu, kdy dojde k přenosu jedné střídavy, se říká perioda. Omezením pro PWM je to, že přenos informace je vždy omezen na relativní vyjádření a to 0 - 100 %. To znamená, že musí být znám poměr mezi skutečnou hodnotou a procentuálním vyjádřením. Časové hodnoty střídavy se pohybují v sekundách, v milisekundách pro přesnější řízení. Perioda je vždy součtem doby zapnuto a vypnuto.

Musíš zopakovat periodu dostatečně rychle s LED, aby nebylo vidět, že LEDka bliká, ale trvale svítí.

Z oscilogramu je patrné, že amplituda napětí výstupu je 5V. Skutečné výstupní napětí je pouze 3.75V pomocí PWM, protože 5V trvá pouze 75% střídavy (duty cycle).

Tři základní parametry PWM:

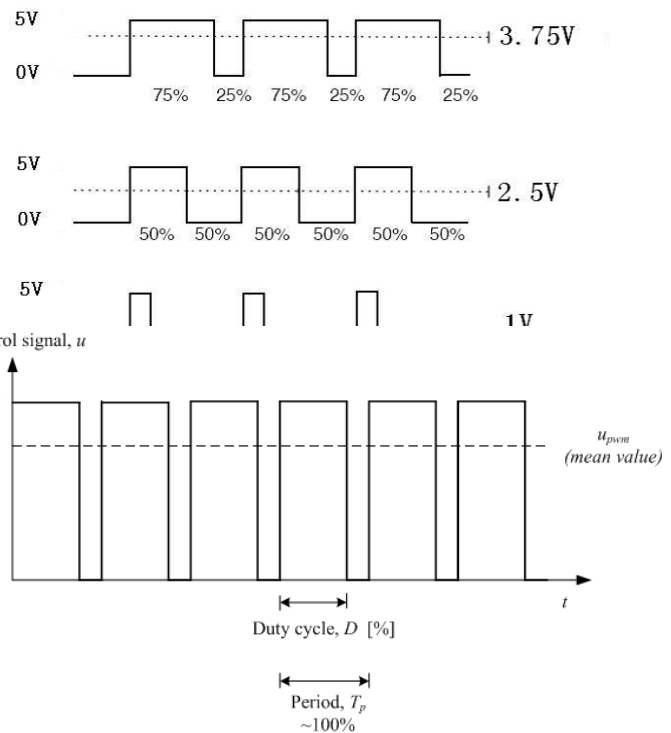1. Střída (duty cycle) je poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto.
2. Perioda je součtem doby zapnuto a vypnuto.
3. Amplituda napětí je zde 0V-5V.




```
for(int thisPin = highestPin;thisPin>=lowestPin;thisPin--) {  
    digitalWrite(thisPin,LOW); // vypnout tuto LEDku  
    delay(100); // počkat 100 ms  
}  
for(int thisPin = highestPin;thisPin>=lowestPin;thisPin--) {  
    digitalWrite(thisPin,HIGH); // zapnout tuto LEDku  
    delay(100); // počkat 100 ms  
}  
for(int thisPin = lowestPin;thisPin <= highestPin;thisPin++) {  
    digitalWrite(thisPin,LOW); // vypnout tuto LEDku  
    delay(100); // počkat 100  
ms  
}  
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl vidět osm LED světel, která se rozzáří jedno po druhém - zleva doprava, a potom ztlumeně postupně - zprava doleva. A zase opačně. Celý tento proces se bude opakovat, dokud bude obvod napájen.

Lekce 4 Interaktivní tekoucí LED světla

Úvod

V minulé lekci ses už naučil, jak se dělají tekoucí LED světla. V této lekci přidáme potenciometr, který bude měnit interval blikání pomocí nastavení potenciometru.

Komponenty



- Arduino
- Breadboard
- 8x LED
- 8x Odpor (220Ω)
- Potentiometer
- USB kabel
- Breadboard vodiče

Princip

Princip je poměrně jednoduchý. Zapne se 8 LEDek podle pořadí. A pak se změní časový interval zapnutí a vypnutí LED pomocí nastavení potenciometru.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

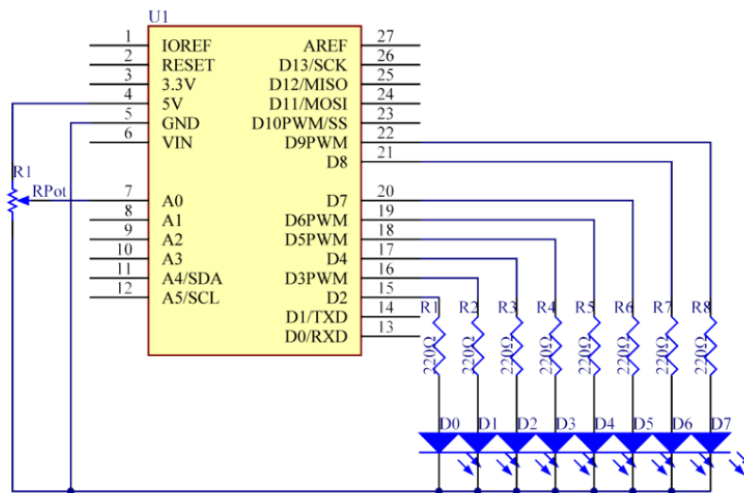 

Lekce 5 Bzučák

Úvod

Bzučák můžeš využít kdykoli, pokud budeš chtít použít nějaký zvuk.

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- USB kabel
- Aktivní bzučák
- Breadboard vodiče

Princip

Jedná se o elektrický bzučák s integrovanou strukturou, a proto jsou bzučáky, jež jsou napájeny stejnosměrným napětím, hojně využívány v počítačích, tiskárnách, kopírkách, alarmech, elektrických hračkách, automobilových elektronických zařízeních, telefonech, časovačích a jiných elektronických výrobcích s hlasovým zařízením. Bzučáky můžeme rozdělit na aktivní nebo pasivní (viz následující obrázek). Otoč kolíčky obou bzučáků lícem nahoru - ten se zelenou kulatou destičkou je pasivní, zatímco ten zalitý černým lepidlem (polymerem) je bzučák aktivní.



Rozdíl mezi aktivním a pasivním bzučákem:

Aktivní bzučák má v sobě zabudovaný oscilační zdroj, takže bude vydávat zvuky, pokud bude pod proudem. Pasivní bzučák ale takový zdroj nemá, proto při použití stejnosměrného napětí pípat nebude – místo toho je potřeba použít čtvercové vlny s frekvencí mezi 2K a 5K. Aktivní bzučák bývá často nákladnější a to právě z důvodu několika zabudovaných oscilátorů. V následujícím pokusu použijeme aktivní bzučák.

Lekce 6 Otřesové čidlo

Úvod


Jde o kulový spínač s kovovou kuličkou uvnitř. Používá se k detekci malého úhlu sklonu.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Otřesové čidlo
- Breadboard vodiče

Princip

 Princip je velice jednoduchý. Je-li spínač nakloněn v určitém úhlu, kulička uvnitř sjede dolů a dotkne se dvou kontaktů připojených ke vnějším kolíčkům. Tím propojí kontakty. Pokud zůstane kulička mimo kontakty, rozpojí je.



Lekce 7 Kvízový bzučák

Úvod

Ve vědomostních soutěžích, především těch zábavních (např. soutěže v odpovídání na otázky), organizátoři často používají bzučákový systém k přesnému a spravedlivému určení čísla odpovídajícího. Nyní je systém schopný objektivně ilustrovat přesnost a spravedlivost soutěže, čímž dělá pořad zábavnější. V této lekci budeme používat tlačítka, bzučáky a LED a vytvoříme kvízový bzučák.

Komponenty



- Arduino
- USB kabel
- 4 Tlačítka
- 4x LED
- 4x Odpor (220Ω)
- Aktivní bzučák
- Breadboard vodiče
- Breadboard

Princip

Tlačítka 1, 2 a 3 slouží k odpovídání a tlačítkem 4 se resetuje. Pokud se nejprve zmáčkne tlačítko 1, bzučák pípne, odpovídající LED se rozsvítí a všechny další LED zhasnou. Chceme-li začít další kolo, jednoduše zmáčkeme tlačítko 4.

Postup experimentu

Krok 1: Vytvoř obvod

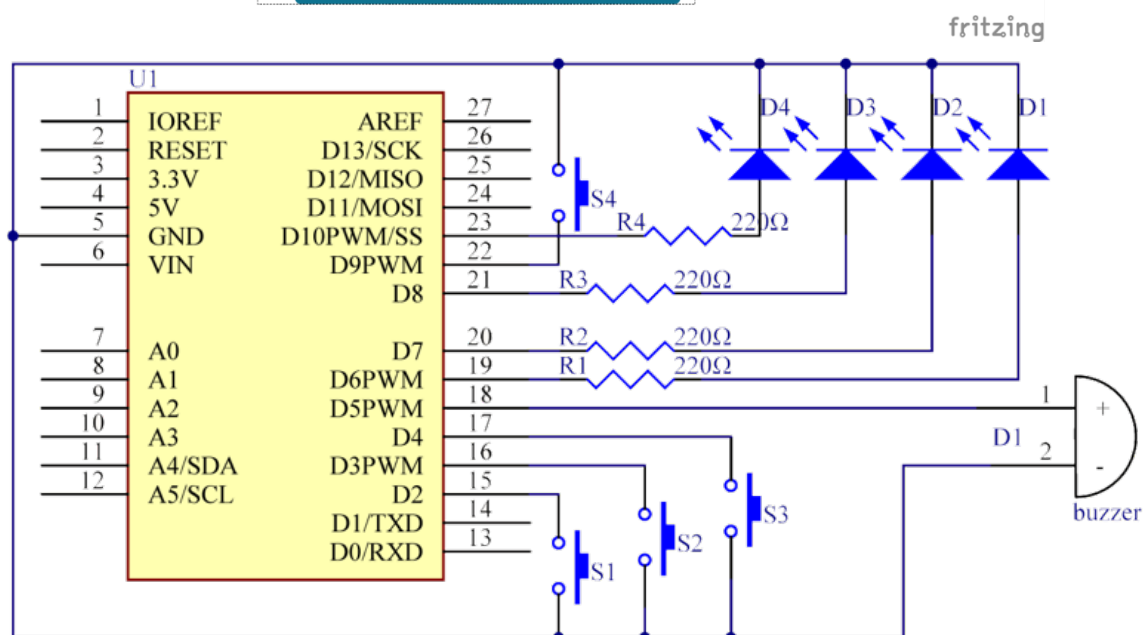 

Krok 2: Napiš kód do Arduino IDE

Kód

```
// Kvízový bzučák
// Nejprve zmáčkní tlačítko 4 pro nastartování.
// Pokud nejprve stiskneš tlačítko 1, uvidíš, jak se odpovídající LEDka rozvíjí a bzučák
// zabzučí.
// Poté zmáčkní znovu tlačítko 4 pro restart (toto udělej dřív, než zmáčkneš nějaké jiné
// tlačítko).
// Email:laskarduino@gmail.com
// Web:laskarduino.cz
/*////////////////////////////////////////*/
```

```
#define button1 2          // číslo pinu 1 tlačítka
#define button2 3          // číslo pinu 2 tlačítka
#define button3 4          // číslo pinu 3 tlačítka
#define button4 9          // číslo pinu 4 tlačítka
#define buzzerPin 5        // číslo pinu bzučáku
#define LED1 6             // číslo pinu 1 LEDky
#define LED2 7             // číslo pinu 2 LEDky
#define LED3 8             // číslo pinu 3 LEDky
#define LED4 10            // číslo pinu 4 LEDky
#define uint8 unsigned char
uint8 flag = 0;           // indikace stavu tlačítka 4
uint8 b1State,b2State,b3State,b4State = 0;

void setup() {
    // nastavení pinů LEDek a bzučáku jako výstupu
    pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
    pinMode(LED3, OUTPUT);
    pinMode(LED4, OUTPUT);
    // nastavení pinů tlačítek jako vstupu s pullup odporem
    pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(button3, INPUT_PULLUP);
    pinMode(button4, INPUT_PULLUP);
    // vypnout všechny LEDky
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(LED2, LOW);
    digitalWrite(LED3, LOW);
    digitalWrite(LED4, LOW);
}

void loop() {
    // vypnout všechny LEDky
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(LED2, LOW);
    digitalWrite(LED3, LOW);
    digitalWrite(LED4, LOW);
    // přečíst stav pinu tlačítka 4
    b4State = digitalRead(button4);
    // pokud je tlačítko 4 stisknuté
    if(b4State == 0) {
        flag = 1; // nastavím flag na 1
        digitalWrite(LED4, HIGH); // zapnout 4 LEDku
        delay(200);
    }
    if(1 == flag) {
        // přečíst stav pinů tlačítek 1 až 3
        b1State = digitalRead(button1);
        b2State = digitalRead(button2);
        b3State = digitalRead(button3);
        // pokud bylo tlačítko 1 stisknuto jako první
        if(b1State == 0) {
            flag = 0;
            digitalWrite(LED4, LOW);
            Alarm(); // zvuk bzučáku
            digitalWrite(LED1,HIGH); // zapnout jen 1 LEDku
            digitalWrite(LED2,LOW);
            digitalWrite(LED3,LOW);
            // čekání na stisknutí tlačítka 4
            while(digitalRead(button4));
        }
        // pokud bylo tlačítko 2 stisknuto jako první
        if(b2State == 0) {
            flag = 0;
            digitalWrite(LED4, LOW);
            Alarm();
            digitalWrite(LED1,LOW);
            digitalWrite(LED2,HIGH);
            digitalWrite(LED3,LOW);
            while(digitalRead(button4));
        }
    }
}
```

```
// pokud bylo tlačítko 3 stisknuto jako první
if(b3State == 0) {
    flag = 0;
    digitalWrite(LED4, LOW);
    Alarm();
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(LED2, LOW);
    digitalWrite(LED3, HIGH);
    while(digitalRead(button4));
}
}
}

// zvuk bzučáku
void Alarm() {
    for(int i=0;i<300;i++){
        digitalWrite(buzzerPin, HIGH); // zapnout bzučák
        delay(1); // pauza nastaví frekvenci
        digitalWrite(buzzerPin, LOW); // vypnout bzučák
        delay(1); // pauza nastaví frekvenci
    }
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní nejprve zmáčkni tlačítko 4. Pokud prvně zmáčkneš tlačítko 1, rozsvítí se odpovídající LED a pípne bzučák. Poté opět zmáčkni tlačítko 4 k resetování, než začneš s dalšími tlačítky.

Lekce 8 Sériový monitor

Úvod

V této lekci se naučíme, jak zapnout a vypnout LED pomocí počítače a seriového monitoru. Sériový monitor se používá ke komunikaci mezi Arduino deskou a počítačem nebo jinými přístroji. Jedná se o zabudovaný software v Arduino prostředí a otevře se kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu. Můžeš posílat a získávat data pomocí seriového portu na Arduino desce a ovládat desku pomocí klávesnice. V této lekci používáme 3 LED, a proto můžeš vložit červenou, zelenou a žlutou barvu na sériový monitor v IDE. Odpovídající LED na Arduino se tímto rozsvítí.

Komponenty

- Arduino
- Breadboard
- 3x LED
- 3x Odpor (220Ω)
- Breadboard vodiče
- USB kabel


```


    digitalWrite(zlutaPin, LOW);           // vypnout žlutou LEDku
  } else if (comdata == "zluta") {
    digitalWrite(cervenaPin, LOW);       // vypnout červenou LEDku
    digitalWrite(modraPin, LOW);         // vypnout modrou LEDku
    digitalWrite(zlutaPin, HIGH);        // zapnout žlutou LEDku
  } else if (comdata == "modra") {
    digitalWrite(cervenaPin, LOW);       // vypnout červenou LEDku
    digitalWrite(modraPin, HIGH);        // zapnout modrou LEDku
    digitalWrite(zlutaPin, LOW);         // vypnout žlutou LEDku
  } else {
    digitalWrite(cervenaPin, LOW);       // vypnout červenou LEDku
    digitalWrite(modraPin, LOW);         // vypnout modrou LEDku
    digitalWrite(zlutaPin, LOW);         // vypnout žlutou LEDku
  }
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód


Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

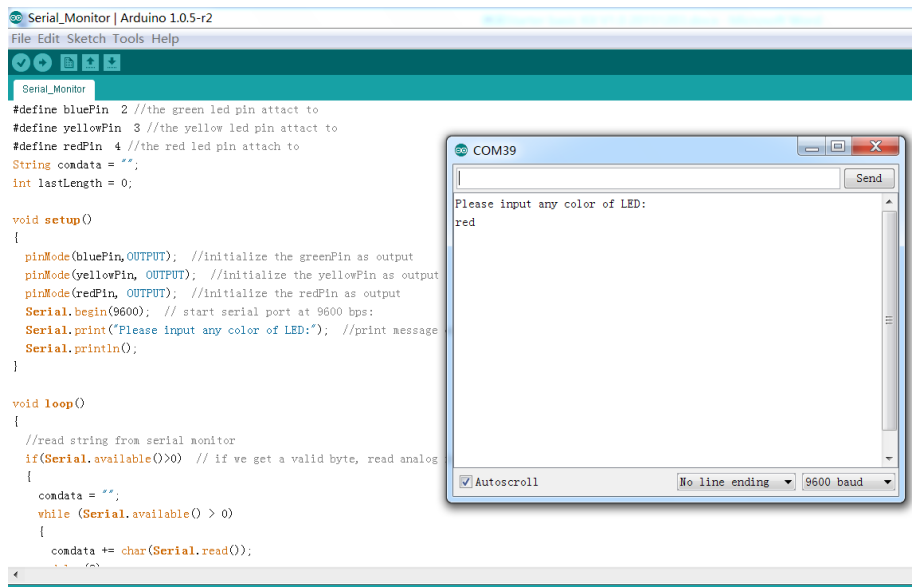Nyní klikni na tlačítko sériového monitoru v pravém horním rohu na Arduino IDE. Objeví se okénko sériového monitoru.



Pomocí tohoto okénka můžeš posílat data z počítače do Arduino, ale také přijímat data a zobrazit si je na obrazovce. Když okno otevřeš, objeví se “Vlož prosím jakoukoli LED barvu.” Zde můžeš vložit barvu. Když vložíš červenou, zelenou nebo žlutou, klikni na Poslat a odpovídající LED se rozsvítí. Pokud ale přidáš jinou barvu, nerozsvítí se žádná LED. Například, pokud přidáš červenou, rozsvítí se červené LED.

 Nezapomeň v pravém dolním rohu změnit posílání znaků ukončení řádky, jinak ti příklad nebude fungovat!



Správné nastavení je Chybný konec řádky:

Lekce 10 Ovládání zvuku pomocí světla

Úvod

Už ses naučil, jak pracovat s fotorezistorem a nyní se dozvíš, jak ovládat bzučák pomocí fotorezistoru tak, aby pípal v různých frekvencích.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- Fotorezistor
- Aktivní bzučák
- 1x Odpor (10K Ω)
- Breadboard vodiče
- Breadboard

Princip

Když nasvítíte fotorezistor a intenzita dopadajícího světla bude vyšší, odpor fotorezistoru se sníží; a naopak. V tomto pokusu je výstup fotorezistoru vyslán do pinu A0 na Arduino a poté zpracován ADC na desce, kde vytvoří digitální signál. Tento signál používáme jako parametr funkce `delay()` v kódu, než se ozve bzučák. Pokud je dopadající světlo silné, je výsledná hodnota vyšší, což znamená, že bude bzučák pípat pomalu; je-li světlo slabé, výsledná hodnota je nižší a bzučák bude pípat rychleji.


```

int volt = A0; // číslo pinu pro měření napětí

void setup() {
    Serial.begin(9600); // spustit sériový monitor na 9600 bps
}

void loop() {
    val = analogRead(volt); // přečíst hodnotu pinu A0
    val = val/1024*5.0; // konvertování hodnoty pinu do napětí
    Serial.print("Napětí: "); // tisknout "Napětí: " do sériového monitoru
    Serial.print(val); // tisknout napětí do sériového monitoru
    Serial.println("V"); // tisknout "V" do sériového monitoru a přejít na
    nový řádek (ln)
    delay(300); // počkat 300 ms
}


```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní klikni na tlačítko sériového monitoru v pravém horním rohu na Arduino IDE. Objeví se okénko sériového monitoru.

 Teď otoč potenciometr a uvidíš na monitoru napětí pinů A0 na Arduino. Toto napětí bude odpovídat změně provedené potenciometrem.




```
LM-35, Teplota = 38.57°C
LM-35, Teplota = 35.64°C
LM-35, Teplota = 33.20°C
LM-35, Teplota = 32.23°C
LM-35, Teplota = 31.74°C
LM-35, Teplota = 30.76°C
LM-35, Teplota = 24.41°C
LM-35, Teplota = 19.53°C
LM-35, Teplota = 13.67°C
LM-35, Teplota = 6.84°C
LM-35, Teplota = 1.95°C
LM-35, Teplota = 0.00°C
LM-35, Teplota = 0.00°C
LM-35, Teplota = 0.00°C
LM-35, Teplota = 0.00°C
```

Autoscroll

Lekce 13 Sedmisegmentový displej

Úvod

Sedmisegmentovka obsahuje sedm políček (segmentů), které je možné individuálně rozsvěcet a zhasínat. Jednotlivé segmenty mohou být zapnuty nebo vypnuty. Kombinací vypnutých a zapnutých segmentů můžeme docílit zobrazení arabských číslic, hexadecimálních číslic, případně i dalších písmen a znaků.

Komponenty

- Arduino
- Sedmisegmentový displej
- 8x Odpor (220Ω)
- USB kabel
- Breadboard vodiče
- Breadboard



Princip

Sedmisegmentový displej je nejpoužívanější případ segmentového displeje. Je vhodný pouze pro zobrazování číslic, maximálně hexadecimálních číslic a až f. Pro číslicový indikátor je minimální počet segmentů právě sedm. Jako ostatní segmentové displeje existují různé technologie zobrazení segmentů – LED, LCD, žárovková vlákna, dokonce i mechanické ovládání u největších displejů. Nejlevnější a nejpoužívanější z nich jsou sedmisegmentovky tvořené světelnými diodami. Ty se též vyrábějí sériově pro průmyslové použití, jsou ale i dostupné pro nadšence do elektroniky a dají se za sebou modulárně skládat do libovolně dlouhého displeje. Takový modul se familiérně nazývá sedmisegmentovka.


Diodové sedmisegmentovky mají relativně rychlou odezvu, přibližně 10 nanosekund, a spotřebu od 0,5 až 1 mA proudu na jeden segment u těch nejmenších (tzn. celá sedmisegmentovka 3,5–7 mA). Napětí anody je závislé na barvě – 1,5 až 2,5 V. Aby se ovládání diod zjednodušilo, mají diody navzájem propojené anody či katody.

Společná katoda (CC) a společná anoda (CA).

Rozdíl mezi těmito dvěma displeji, jak jejich název napovídá, spočívá v tom, že společná katoda má všechny katody 7-segmentů spojených dohromady a společná anoda má všechny anody 7-segmentů spojených dohromady.


Sedmisegmentový displej se společnou katodou

 Společná katoda (Common Cathode, CC) – V displeji se společnou katodou jsou všechny katody LED segmentů spojeny dohromady na log. 0. Jednotlivé segmenty (a-g) jsou osvětleny tak, že anoda segmentu je zapojena na log. 1 přes omezovací odpor.




Sedmisegmentový displej se společnou anodou

 Společná anoda (Common Anode, CA) – V displeji se společnou anodou jsou všechny anody LED segmentů spojeny dohromady na log. 1. Jednotlivé segmenty (a-g) jsou osvětleny tak, že katoda segmentu je zapojena na log. 0 přes omezovací odpor.



Ted je potřeba zjistit, jaký displej máš, CC nebo CA. Nejednodušší způsob je při pomoci 3V baterie CR2032. Prostřední pin na displeji, je společná katoda nebo anoda. Zkus rychle se dotknout „+“ baterie do společného pinu a „-“ do pinu vedle. Svítí? Máš displej se společnou anodou. Nesvítí? Skus otočit baterie a dotknout „-“ do společného pinu a „+“ do pinu vedle. Svítí? Máš displej se společnou katodou. Segmentem nesvítí, ai vteřina trvalého svícení diodu spálí. 3V z baterie je příliš moc pro červenou LED, s napětím 1.9-2V.

 


```
        delay(1000);          // počkat 1000 ms (1s)
    }

    void digital_1() {          // zobrazit 1 na displeji
        // vypnout všechny segmenty
        clear();
        digitalWrite(c, ON);    // zapnout segment "c"
        digitalWrite(b, ON);    // zapnout segment "b"
    }
    void digital_2() {          // zobrazit 2 na displeji
        // vypnout všechny segmenty
        clear();
        digitalWrite(a, ON);    // zapnout segment "a"
        digitalWrite(b, ON);    // zapnout segment "b"
        digitalWrite(g, ON);    // zapnout segment "g"
        digitalWrite(e, ON);    // zapnout segment "e"
        digitalWrite(d, ON);    // zapnout segment "d"
    }
    void digital_3() {          // zobrazit 3 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(b, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(d, ON);
    }
    void digital_4() {          // zobrazit 4 na displeji
        clear();
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(b, ON);
        digitalWrite(c, ON);
    }
    void digital_5() {          // zobrazit 5 na displeji
        clear();
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(d, ON);
        digitalWrite(a, ON);
    }
    void digital_6() {          // zobrazit 6 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(e, ON);
        digitalWrite(d, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(g, ON);
    }
    void digital_7() {          // zobrazit 7 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(b, ON);
        digitalWrite(c, ON);
    }
    void digital_8() {          // zobrazit 8 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(e, ON);
        digitalWrite(d, ON);
        digitalWrite(c, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(b, ON);
    }
    void digital_9() {          // zobrazit 9 na displeji
        clear();
        digitalWrite(a, ON);
        digitalWrite(f, ON);
        digitalWrite(g, ON);
        digitalWrite(b, ON);
        digitalWrite(c, ON);
    }
}
```

```

}
void digital_0() { // zobrazit 0 na displeji
  clear();
  digitalWrite(a, ON);
  digitalWrite(f, ON);
  digitalWrite(e, ON);
  digitalWrite(d, ON);
  digitalWrite(c, ON);
  digitalWrite(b, ON);
}
void clear () { // vypnout všechny segmenty
  for(int thisPin = 4; thisPin <= 11; thisPin++) {
    digitalWrite(thisPin, !ON);
  }
}
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl vidět na displeji blikat znaky od 0 do F, tam a zpět.

Lekce 14 Stopky - 4-místný sedmissegmentový displej

Úvod


V této lekci použijeme 4-místný sedmissegmentový displej pro vytvoření stopky.

Komponenty

- Arduino
- USB kabel
- 4-místný sedmissegmentový displej
- Breadboard vodiče
- Breadboard
- 8x Odpor (220Ω)

Princip

Pokud je použit 7-segmentový LED displej a jestli se jedná o displej se společnou anodou, připoj anodový pin do zdroje. Pokud se jedná o displej se společnou katodou, připoj katodu do GND. Pokud se použije 4-místný 7-segmentový LED displej, pin "společná anoda nebo katoda" se používá pro kontrolu zobrazené číslice. Může být tedy zobrazena jenom jedna číslice. Nicméně, protože je to založeno na efektu Persistence of Vision, můžeme vidět čtyři 7-segmentové displeje a všechny budou zobrazovat nějaká čísla. Důvodem je, že elektronická rychlost skenování je příliš vysoká a my tedy nestihneme zaznamenat blikání.

 



Postup experimentu

Ted je potřeba zjistit, jaký displej máš, CC nebo CA. Postup je stejný jako v lekce 13.

Krok 1: Vytvoř obvod

Zapojení mezi 4x7 segment LED displej a Arduino viz níže:

4-místný sedmsegmentový displej	Arduino
a	2
b	3
c	4
d	5
e	6
f	7
g	8
p	9
D1	10
D2	11
D3	12
D4	13

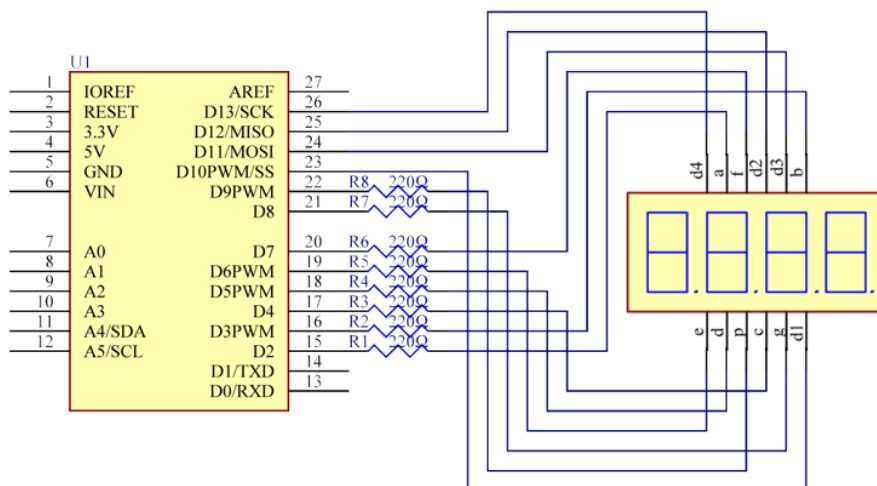 


```

clearLEDS(); // vypnout všechny segmenty
pickDigit(0); // rozsvítit displej d1
pickNumber(n%10); // získat a ukázat hodnotu tisíce
delay(del); // pauza 5ms

clearLEDS();
pickDigit(1); // rozsvítit displej d2
pickNumber(n%100/10); // získat a ukázat hodnotu sto
delay(del);

clearLEDS();
pickDigit(2); // rozsvítit displej d3
pickNumber((n%1000)/100); // získat a ukázat hodnotu deset
delay(del);

clearLEDS();
pickDigit(3); // rozsvítit displej d4
pickNumber((n/1000)); // získat a ukázat hodnotu do 9
delay(del);
}

void pickDigit(int x) { // vybrat displej
// Tento 7 segmentový displej je CA (se společnou anodou) nebo CC (se společnou
katodou)
// Takže také pomocí digitalWrite nastavíme všechny anody na LOW (jestli displej
je CA )
// nebo na HIGH (jestli displej je CC) a celý displej vypneme
digitalWrite(d1, OFF_DIGIT);
digitalWrite(d2, OFF_DIGIT);
digitalWrite(d3, OFF_DIGIT);
digitalWrite(d4, OFF_DIGIT);

switch(x){
case 0:
digitalWrite(d1, ON_DIGIT); // zapnout displej d1
break;
case 1:
digitalWrite(d2, ON_DIGIT); // zapnout displej d2
break;
case 2:
digitalWrite(d3, ON_DIGIT); // zapnout displej d3
break;
default:
digitalWrite(d4, ON_DIGIT); // zapnout displej d4
break;
}
}
// Funkce je pro ovládání 7 segmentového displeje pro zobrazení čísel
// Zde "x" je číslo, které chceš zobrazit. Je to celé číslo od 0 do 9
void pickNumber(int x) {
switch(x) {
default:
zero();
break;
case 1:
one();
break;
case 2:
two();
break;
case 3:
three();
break;
case 4:
four();
break;
case 5:
five();
break;
case 6:
six();
break;
case 7:

```



```
        seven();  
        break;  
    case 8:  
        eight();  
        break;  
    case 9:  
        nine();  
        break;  
    }  
}  
// vypnout všechny segmenty  
void clearLEDs() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(c, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(p, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 0 na displeji  
void zero() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(f, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 1 na displeji  
void one() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, OFF_NUMBER);  
}  
// zobrazit 2 na displeji  
void two() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 3 na displeji  
void three() {  
    digitalWrite(a, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 4 na displeji  
void four() {  
    digitalWrite(a, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(b, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(c, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(d, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(e, OFF_NUMBER);  
    digitalWrite(f, ON_NUMBER);  
    digitalWrite(g, ON_NUMBER);  
}  
// zobrazit 5 na displeji  
void five() {
```

```
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 6 na displeji
    void six() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, ON_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 7 na displeji
    void seven() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(g, OFF_NUMBER);
    }
    // zobrazit 8 na displeji
    void eight() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, ON_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
    // zobrazit 9 na displeji
    void nine() {
        digitalWrite(a, ON_NUMBER);
        digitalWrite(b, ON_NUMBER);
        digitalWrite(c, ON_NUMBER);
        digitalWrite(d, ON_NUMBER);
        digitalWrite(e, OFF_NUMBER);
        digitalWrite(f, ON_NUMBER);
        digitalWrite(g, ON_NUMBER);
    }
}

void add() {
    // přepnout LED
    count++;
    if(count == 10) {
        count = 0;
        n++;
        if(n == 10000) {
            n = 0;
        }
    }
}
```

Poznámka: Sem potřebuješ přidat knihovnu. Mrkni se do popisu v lekcí 5.

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní můžeš vidět číslo, které se zvyšuje o "jednu" za sekundu na displeji.



Lekce 15 8x8 LED matice

Úvod

Díky low-voltage scanning metodě mají maticové LED displeje své výhody, kterými jsou: úspora energie, dlouhá životnost, nízké náklady, vysoký jas, dlouhý vizuální dosah, nepromokavost, aj. Maticové LED displeje mohou uspokojit potřeby různých aplikací. I díky tomu mají širokou perspektivu rozvoje. Provedeme experiment s LED maticí. Budeš si tedy moci vyzkoušet její kouzlo na vlastní kůži...

Komponenty

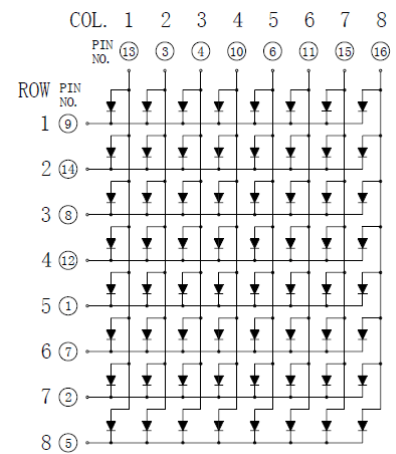 - Arduino
- USB kabel
- LED matice 8x8
- 8x Odpor (220Ω)
- Breadboard
- Breadboard vodiče



Princip

Vnější pohled na maticový LED displej:

Definice pinů:

Nejprve definuj číslování řádků a sloupců (pouze pro maticový LED displej, jehož číslo modelu končí BS).

Pin číslování odpovídá výše uvedenému řádku a sloupci:

Sloupec (COL)	1	2	3	4	5	6	7	8
č. pinu matice	13	3	4	10	6	11	15	16
Řádek (ROW)	1	2	3	4	5	6	7	8
č. pinu matice	9	14	8	12	1	7	2	5

Princip 8x8 maticového LED displeje:

8x8 LED matice se skládá z 64 LED a každá LEDka je umístěna na průsečíku řádku a sloupce. Když je elektrická úroveň určité řady vysoká a elektrická úroveň určitého sloupce nízká, pak se odpovídající LED rozsvítí. Chceš-li rozsvítit LED na prvním pokus, měl bys nastavit řádek 1 na vysokou úroveň (log. 1) a sloupec 1 na nízkou úroveň (log. 0). Pak se LED na prvním bodě rozsvítí. Chceš-li rozsvítit světlo LED na prvním řádku, měl bys nastavit řádek 1 na log. 1 a sloupce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) na log. 0. Pak se všechny LED diody na prvním řádku rozsvítí.

Základním principem při použití LED zobrazovačů je tzv. multiplikované vysvěcování, jehož podstata spočívá v zapojení LED do matic. Tato matice je tvořena anodovou a katodovou skupinou. Data tvořící snímek jsou postupně přiváděna na anody, kdy vždy jedna z katod je sepnuta. Postupným vysvěcováním všech dat na všech katodách dojde k vysvěcování tzv. snímku. Princip je obdobný s funkcí obrazovky televize nebo monitoru. Snímková frekvence, tedy počet zobrazených snímků za sekundu, musí být tak vysoká, aby nepůsobila rušivě na lidské oko. V praxi se používají frekvence od stovek Hz do jednotek nebo desítek kHz.

Neustálé vysvěcování snímků je poměrně náročná záležitost, jejíž složitost stoupá s počtem prvků matice. Pro matici 8x8 bodů je zapotřebí 8 bitů pro řízení anodové a dalších 8 pro řízení katodové skupiny. Tímto je zařízení


```

// jako Hexadecimal
byte l[] = { 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x46, 0x66, 0x7F, 0x00};
byte a[] = { 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x00};
byte s[] = { 0x1E, 0x33, 0x07, 0x0E, 0x38, 0x33, 0x1E, 0x00};
byte k[] = { 0x67, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00};
byte r[] = { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00};
byte d[] = { 0x1F, 0x36, 0x66, 0x66, 0x66, 0x36, 0x1F, 0x00};
byte u[] = { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x00};
byte i[] = { 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00};
byte n[] = { 0x63, 0x67, 0x6F, 0x7B, 0x73, 0x63, 0x63, 0x00};
byte o[] = { 0x1C, 0x36, 0x63, 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x00};
// jako binární
byte heart[] = {
B00000000,
B01100110,
B11111111,
B11111111,
B01111110,
B00111100,
B00011000,
B00000000};

float timeCount = 0;

void setup() {
  // nastavení pinů displeje jako výstupu
  for (byte i = 2; i <= 13; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);

  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Pauzu můžeš odstranit.
  // tím pádem bude displej jasnější.
  delay(2);
  timeCount += 1;
  if(timeCount < 100) {
    drawScreen(l);
  } else if (timeCount < 210) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 300) {
    drawScreen(a);
  } else if (timeCount < 410) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 500) {
    drawScreen(s);
  } else if (timeCount < 610) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 700) {
    drawScreen(k);
  } else if (timeCount < 810) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 900) {
    drawScreen(heart);
  } else if (timeCount < 1010) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1100) {
    drawScreen(d);
  } else if (timeCount < 1210) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1300) {
    drawScreen(u);
  } else if (timeCount < 1410) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1500) {
    drawScreen(i);
  } else if (timeCount < 1610) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
  } else if (timeCount < 1700) {

```

```
drawScreen(n);
} else if (timeCount < 1810) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
} else if (timeCount < 1900) {
    drawScreen(o);
} else if (timeCount < 2010) {
    // nic neděláme -> pauza mezi znaky
} else {
    // a zase od začátku...
    timeCount = 0;
}
}
void drawScreen(byte buffer2[]){

// zapínáme každý řádek v sérii
for (byte i = 0; i < 8; i++) {
    setColumns(buffer2[i]); // nastav sloupce pro tento konkrétní řádek

    digitalWrite(rows[i], LOW);
    delay(2); // nastav na 50 až 100, chceš-li vidět multiplexní efekt!!!
    digitalWrite(rows[i], HIGH);

}
}
void setColumns(byte b) {
    digitalWrite(COL_1, (b >> 0) & 0x01); // získat 1 bit: 10000000
    digitalWrite(COL_2, (b >> 1) & 0x01); // získat 2 bit: 01000000
    digitalWrite(COL_3, (b >> 2) & 0x01); // získat 3 bit: 00100000
    digitalWrite(COL_4, (b >> 3) & 0x01); // získat 4 bit: 00010000
    digitalWrite(COL_5, (b >> 4) & 0x01); // získat 5 bit: 00001000
    digitalWrite(COL_6, (b >> 5) & 0x01); // získat 6 bit: 00000100
    digitalWrite(COL_7, (b >> 6) & 0x01); // získat 7 bit: 00000010
    digitalWrite(COL_8, (b >> 7) & 0x01); // získat 8 bit: 00000001
}
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Zde bys měl vidět obrázek s písmenem "A".


```
void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT); // nastavení pinu redPin jako výstupu
  pinMode(greenPin, OUTPUT); // nastavení pinu greenPin jako výstupu
  pinMode(bluePin, OUTPUT); // nastavení pinu bluePin jako výstupu
}

void loop() {
  // Zakladní barvy:
  color(255, 0, 0); // zapnout červenou
  delay(1000); // počkat 1s
  color(0,255, 0); // zapnout zelenou
  delay(1000); // počkat 1s
  color(0, 0, 255); // zapnout modrou
  delay(1000); // počkat 1s
  // Michaný barvy:
  color(255,0,0); // červená
  delay(1000);
  color(237,109,0); // oranžová
  delay(1000);
  color(255,215,0); // žlutá
  delay(1000);
  color(0,255,0); // zelená
  delay(1000);
  color(0,0,255); // modrá
  delay(1000);
  color(0,46,90); // indigo
  delay(1000);
  color(128,0,128); // purpurová
  delay(1000);
}
// generace barvy
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)
{
  analogWrite(redPin, red);
  analogWrite(bluePin, blue);
  analogWrite(greenPin, green);
}
```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní můžeš vidět, že RGB LED bliká červeně, zeleně, modře, oranžově, žlutě, fialově, indigo atd.

Lekce 17 Řízení sedmissegmentového displeje s 74HC595

Úvod

V minulé lekci jsme si ukázali, jak řídit sedmissegmentové displeje s pomocí Arduino, bez speciálních obvodů. Další možností, jak řídit několik sedmissegmentových displejů pomocí Arduino, je použití posuvných registrů, které pracují pomocí sériového přenosu dat. Pro řízení použijeme osmibitové posuvné registry 74HCT595.

Komponenty

- Arduino

- 8x Odpor (220Ω)
- Posuvný registr 74HC595
- Breadboard vodiče
- Breadboard
- USB kabel
- Sedmisegmentový LED displej

Princip

Co vůbec posuvný registr dělá? V zásadě je to soustava klopných obvodů, kterými se logická informace posouvá dále pomocí hodinového impulsu. K vysvětlení má posuvný registr celkem pro nás potřebné 3 vstupy (SER, SRCLK, SCLK) a celkem v našem případě 8 výstupů (Q0 – Q7). K ovládní 8 výstupů jsou zapotřebí pouze 3 piny na Arduino. Zapojíme tedy 74HC595 k Arduino a sedmisegmentovku k 74HC595.

74HC595 se skládá ze tří částí: posuvný registr, záchytný registr a třístavové výstupy. Převádí sériový vstup do paralelního výstupu, takže můžeš ušetřit IO porty Arduino. 74HC595 je široce používán k řízení např. segmentových displejů. Můžeme nastavit buď výstupní piny log.1, log.0 nebo stav vysoké impedance. Je možné zapojovat do kaskády několik 74HC595.

1	Q1	VCC	16
2	Q2	Q0	15
3	Q3	DS	14
4	Q4	CE	13
5	Q5	STcp	12
6	Q6	SHcp	11
7	Q7	MR	10
8	GND	Q7'	9

Piny 74HC595 a jejich funkce:

Q0-Q7: 8-bitové výstupy, které jsou schopné řídit 8 LED nebo 8 pinů sedmisegmentového displeje

Q7S: Serial data output pin, který slouží k propojení s dalším obvodem 74HCT595

MR: Reset pin, aktivní na log.0; zapojíme ho na +5V

SH: Shift register clock input je určen pro hodinový signál

ST: Storage register clock input, na náběžné hraně, údaje v posuvném registru přesune do paměťového

OE : Output enable pin, aktivní na log.0; zapojíme ho na GND

Ds : Serial data input pin, sem se zapisují data

Zde se používá funkce `shiftout()`, která je dodávána s Arduino IDE. Jednoduše zadejte číslo mezi 0 a 255 a registr úložiště ho může převést na 8bitové binární číslo a paralelně jej vyvést. Toto ti umožní snadno ovládat 8 pinů sedmisegmentového displeje a vytvořit libovolné schéma.


```

    }
    delay(1000); // počkat 1s
  }
}

```

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní bys měl vidět na displeji blikat znaky od 0 do F, tam a zpět.


Lekce 18 Infračervený přijímač

Úvod

Hlavním prvkem tohoto infračerveného dálkového ovládání je přijímač HX1838. Tento infračervený přijímač umožňuje ve svém okolí detekovat signály z IR dálkových ovladačů a při jeho připojení k Arduino můžeme tyto signály převést na proměnné a dále využít. V našem Kitu se společně s přijímačem nachází dálkový ovladač, kterým můžeme přiřadit libovolné funkce v programu. Můžeš ale využít i jiné dálkové ovladače, které máš doma, třeba od televize či HIFI věže.

Komponenty

 - Arduino
- USB kabel
- IR přijímač
- IR ovladač
- Breadboard vodiče



Princip

Jako světelné zdroje se v dálkových ovladačích používají luminiscenční diody infra-LED, emitující paprsek záření o vlnové délce kolem 950nm. Jelikož při posílání informace způsobem log.1 = "infra-LED svítí", log.0 = "nesvítí" by bylo obtížné zajistit bezchybný přenos datového rámce z důvodu vysokého rušení (zdrojem takového infračerveného záření je i slunce či obyčejná žárovka). Využívá se tedy modulace.

Krok 3: Zkompiluj kód

Krok 4: Nahraj sketch do Arduino

Nyní stiskni tlačítko „Play“ na dálkovém ovladači a LED, připojená k vývodu 13 na Arduino, se rozsvítí. Stiskni libovolnou jinou klávesu a LED zhasne.